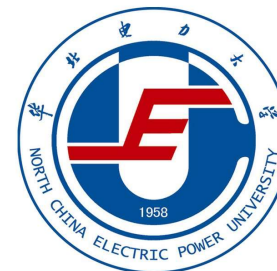


即将直播授课



腾讯课堂
喊你来学习
刘崇茹的课堂



扫码上课

雨课堂邀请码ZMCQON

- 下载腾讯课堂学生端APP：
<https://ke.qq.com/s>
- 扫码进课
- 也可以看回放
- 进一次以后，下次再进课堂不需要再扫码：
我的一最近看过—刘崇茹的课堂
- 请将昵称改为：学号姓名

派克变换的应用实例之二——发电机等值电路

电压方程

$$u_d = -r_a i_d + \dot{\psi}_d - \omega \psi_q$$

$$u_q = -r_a i_q + \dot{\psi}_q + \omega \psi_d$$


假设：

- 1、忽略定子回路的电磁暂态过程；
- 2、电磁暂态过程中，转速维持同步速；
- 3、忽略定子电阻。


$$u_d = -\psi_q \quad u_q = \psi_d$$

将磁链和电流的关系带入电压与磁链的关系即可得到发电机在稳态、暂态和次暂态情况下的戴维南等值电路及其参数。

d轴磁链和电流的关系




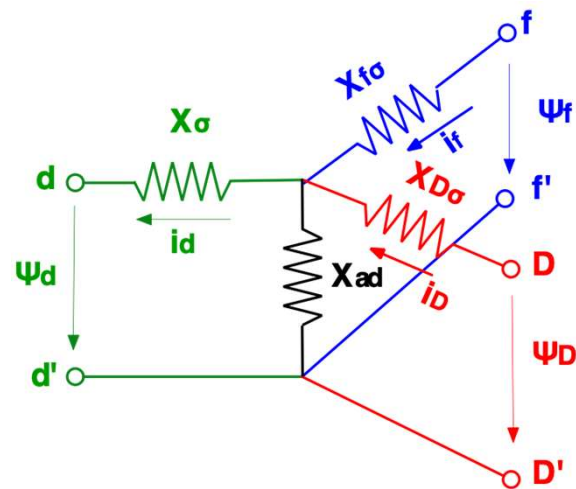


q轴磁链和电流的关系

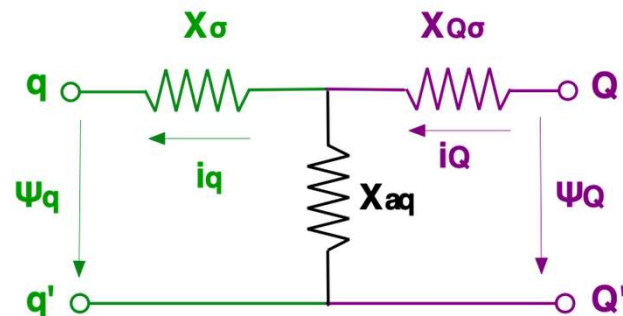





派克变换的应用实例之二——发电机等值电路

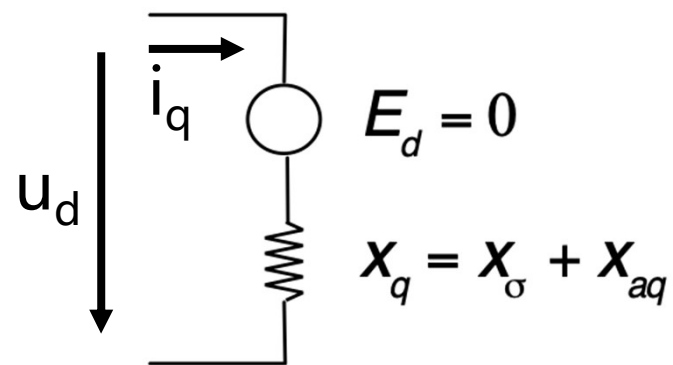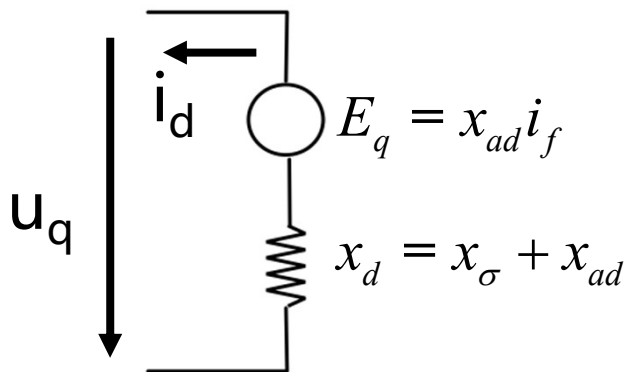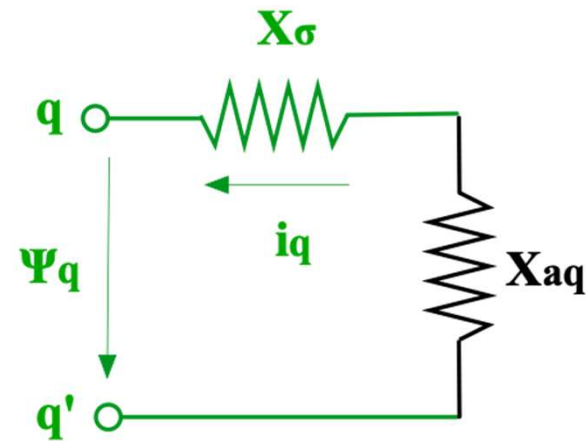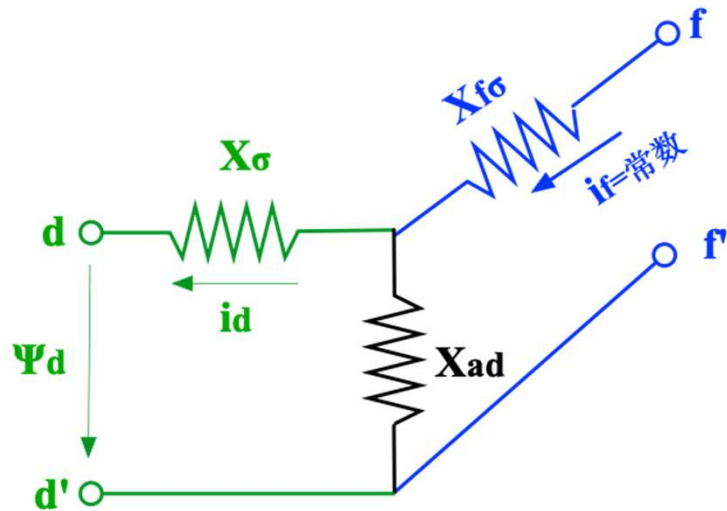- 稳态等值电路 \longrightarrow $i_D=0, i_Q=0, i_f=\text{常数}$





派克变换的应用实例之二——发电机等值电路

- 暂态等值电路 $\longrightarrow i_D=0, i_Q=0$

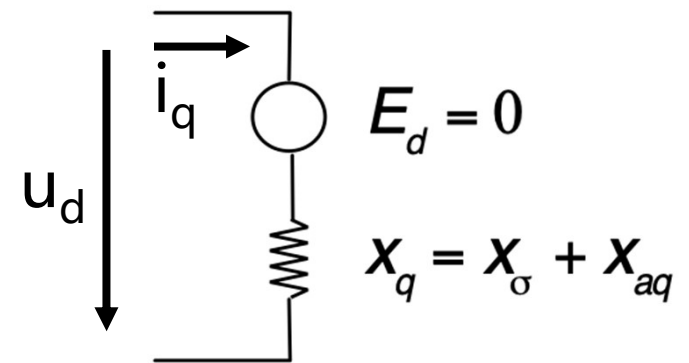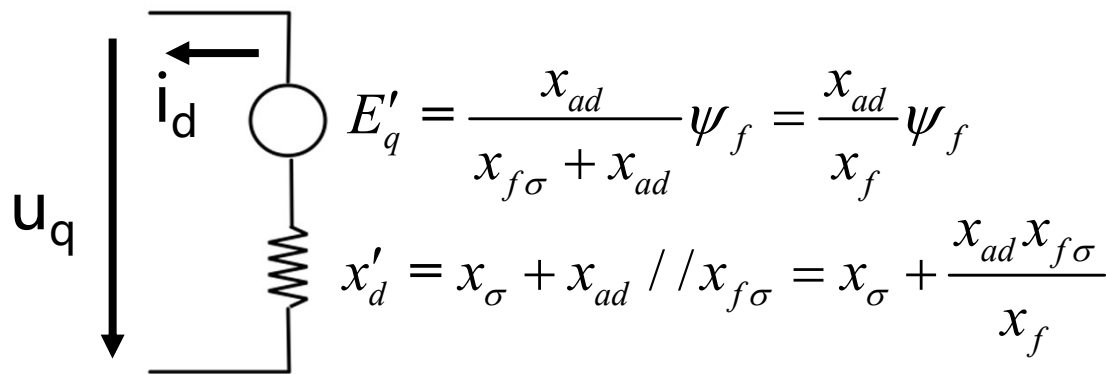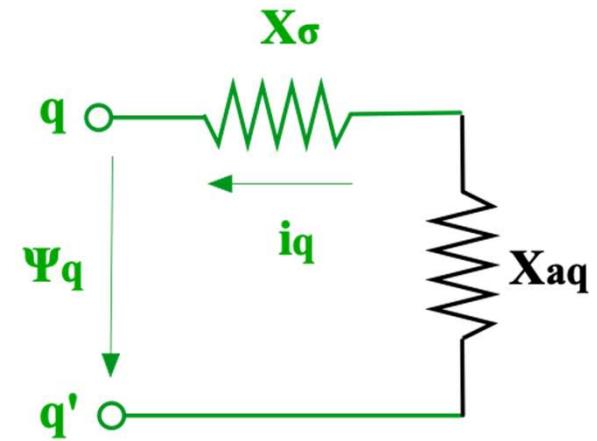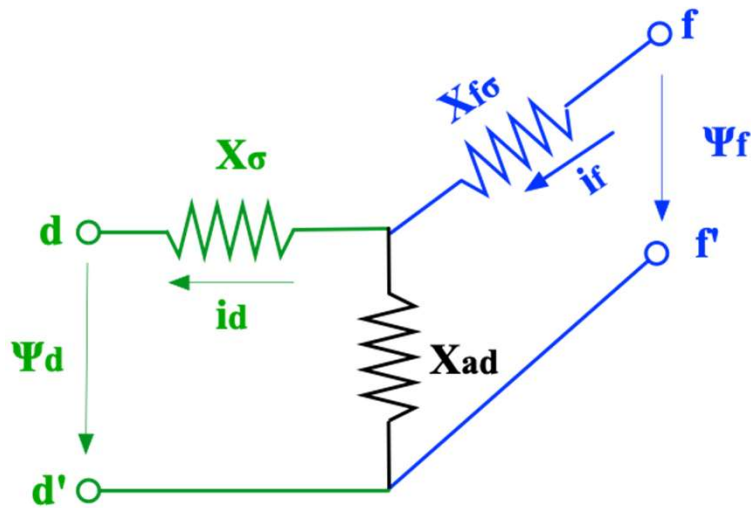

派克变换的应用实例之二——发电机等值电路

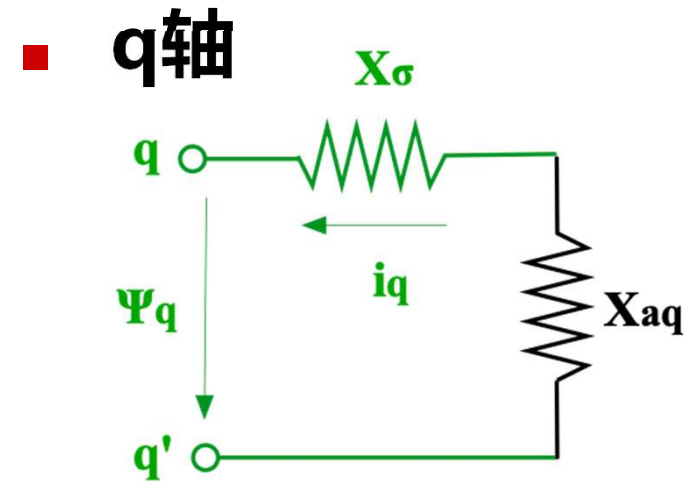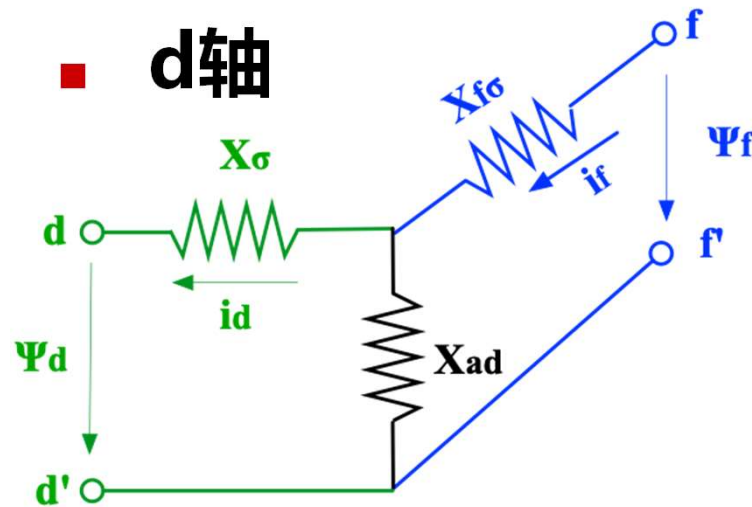- 暂态衰减时间常数 $\longrightarrow i_D=0, i_Q=0$



- 衰减时间常数 (X/R)
 - Td'由f-f'等值参数确定
 - Ta由定子绕组等值参数确定



$$T'_d = \frac{x_{f-f'}}{R_f} \quad T_a = \frac{x_{eq}}{R_a}$$

$$T'_d = \left(x_{f\sigma} + \frac{x_{ad}x_{\sigma}}{x_{ad} + x_{\sigma}} \right) / R_f$$

$$T_a = \left(\frac{2x'_d x_q}{x'_d + x_q} \right) / R$$

派克变换的应用实例之二——发电机等值电路

■ 次暂态等值电路

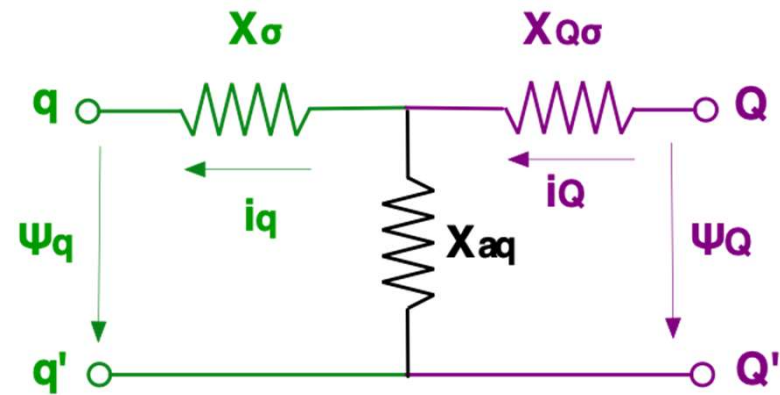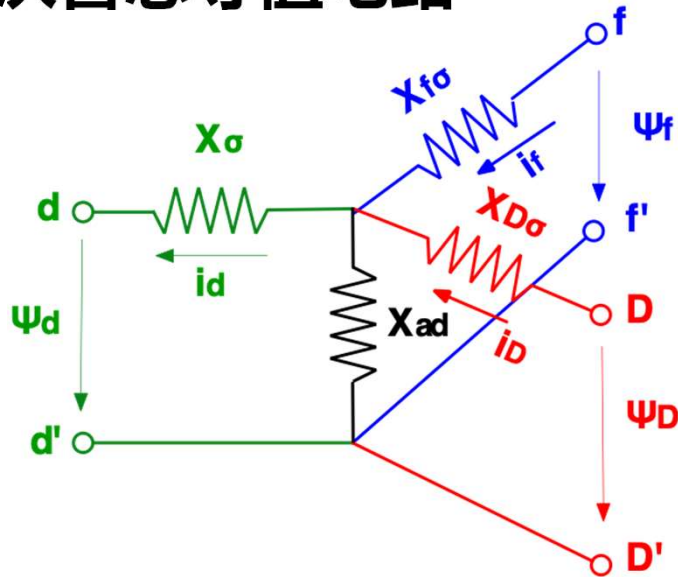

$$E_q'' = \frac{x_{ad} // x_{D\sigma}}{x_{f\sigma} + x_{ad} // x_{D\sigma}} \psi_f + \frac{x_{ad} // x_{f\sigma}}{x_{D\sigma} + x_{ad} // x_{f\sigma}} \psi_D$$

$$x_d'' = x_\sigma + x_{ad} // x_{f\sigma} // x_{D\sigma}$$

$$= x_\sigma + \frac{x_{ad} x_{f\sigma} x_{D\sigma}}{x_{ad} x_{f\sigma} + x_{ad} x_{D\sigma} + x_{f\sigma} x_{D\sigma}}$$


$$E_d'' = \frac{x_{aq}}{x_Q} \psi_Q$$

$$x_q'' = x_\sigma + x_{aq} // x_{Q\sigma}$$

$$= x_\sigma + \frac{x_{aq} x_{Q\sigma}}{x_Q}$$

派克变换的应用实例之二——发电机等值电路

■ 次暂态衰减时间常数

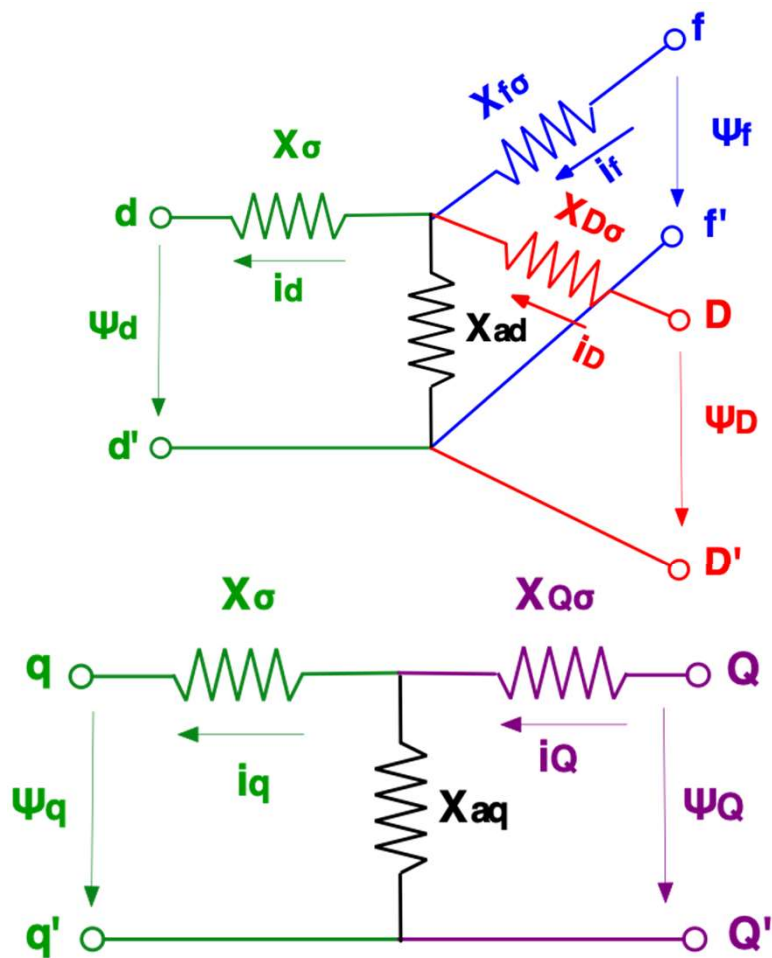

■ 衰减时间常数 (X/R)

- T_d'' 由D-D'等值参数确定
- T_q'' 由Q-Q'等值参数确定
- T_a 由定子绕组等值参数确定

$$T_d'' = \frac{x_{D-D'}}{R_D} \quad T_q'' = \frac{x_{Q-Q'}}{R_Q} \quad T_a = \frac{x_{eq}}{R_a}$$


$$T_d'' = \left(x_{D\sigma} + \frac{x_{ad}x_{\sigma}x_{f\sigma}}{x_{ad}x_{\sigma} + x_{ad}x_{f\sigma} + x_{\sigma}x_{f\sigma}} \right) / R_D$$

$$T_q'' = \left(x_{Q\sigma} + \frac{x_{aq}x_{\sigma}}{x_{aq} + x_{\sigma}} \right) / R_Q$$

$$T_a = \left(\frac{2x_d''x_q''}{x_d'' + x_q''} \right) / R$$

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

■ 发电机等值电路

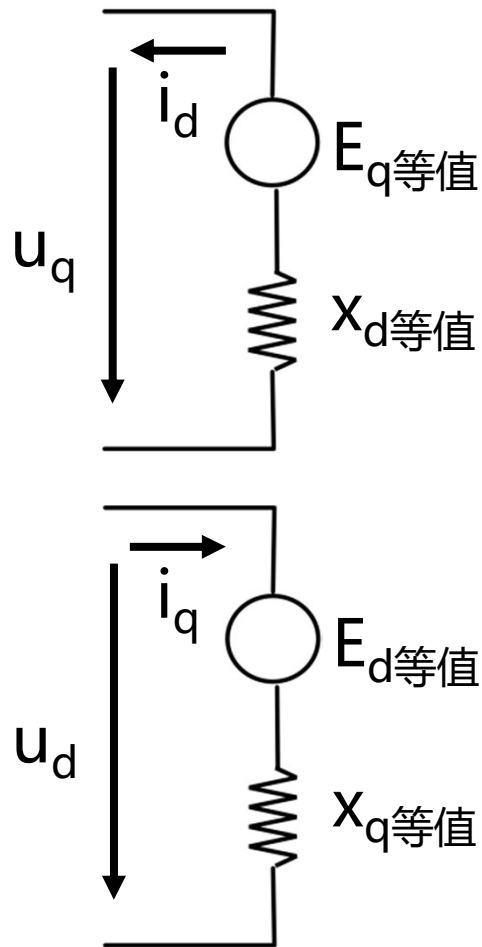

$$E_q = x_{ad} i_f$$

$$x_d = x_\sigma + x_{ad}$$

$$E_d = 0$$

$$X_q = X_\sigma + X_{aq}$$

稳态

$$E'_q = \frac{x_{ad}}{x_f} \psi_f$$

$$x'_d = x_\sigma + x_{ad} // x_{f\sigma}$$

$$E_d = 0$$

$$X_q = X_\sigma + X_{aq}$$

暂态

$$E''_q = \frac{x_{ad} // x_{D\sigma}}{x_{f\sigma} + x_{ad} // x_{D\sigma}} \psi_f$$

$$+ \frac{x_{ad} // x_{f\sigma}}{x_{D\sigma} + x_{ad} // x_{f\sigma}} \psi_D$$

$$x''_d = x_\sigma + x_{ad} // x_{f\sigma} // x_{D\sigma}$$



$$E''_d = \frac{x_{aq}}{x_Q} \psi_Q$$

$$x''_q = x_\sigma + x_{aq} // x_{Q\sigma}$$

次暂态

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

■ 发电机等值电路

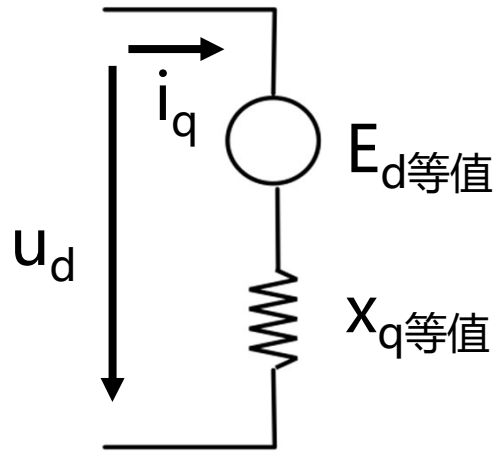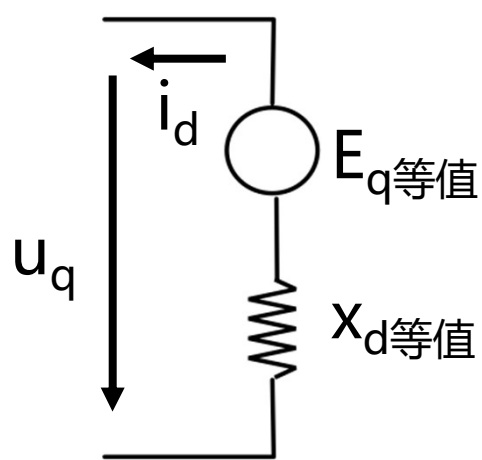

$$u_q = E_q^{eq} - i_d x_d^{eq}$$

$$u_d = E_d^{eq} + i_q x_q^{eq}$$

稳态

$$u_q = E_q - i_d x_d$$

$$u_d = E_d + i_q x_q = i_q x_q$$

暂态

$$u_q = E'_q - i_d x'_d$$

$$u_d = E_d + i_q x_q = i_q x_q$$

次暂态

$$u_q = E''_q - i_d x''_d$$

$$u_d = E_d + i_q x_q = i_q x_q$$

空载情况下：各等值电势有什么关系？

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

■ 空载情况下

- d轴: $E_{q|0|} = E'_{q|0|} = E''_{q|0|} = u_{q|0|}$
- q轴: $E_{d|0|} = E''_{d|0|} = u_{d|0|} = 0$

■ 空载短路电流初始值

■ 次暂态电流: D轴阻尼绕组电流没有衰减到零

- 有效值: $I'' = I''_d = E''_{q|0|} / x''_d = E_{q|0|} / x''_d$


■ 暂态电流: 励磁绕组的直流分量没有衰减结束

- 有效值: $I' = I'_d = E'_{q|0|} / x'_d = E_{q|0|} / x'_d$

■ 稳态值: 衰减过程结束后的稳态短路电流

- 有效值: $I_\infty = I_{d\infty} = E_{q|0|} / x_d$

发电机短路电流

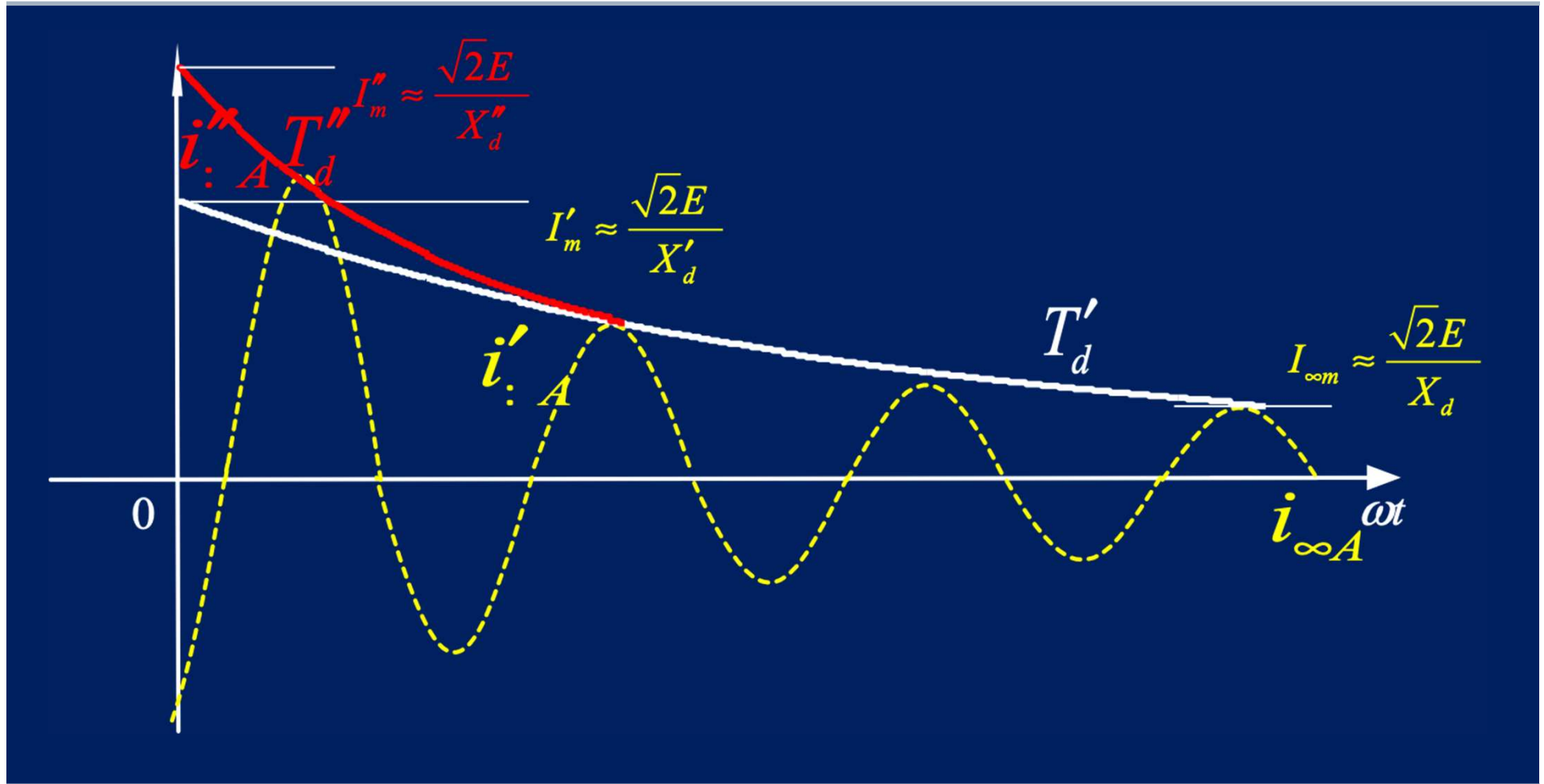

《电机学》第十七章内容

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

■ 空载短路电流近似表达式

$$I'' = I''_d = E_{q|0|} / X''_d \quad \xrightarrow{\text{衰减时间常数 } T''_d} \quad I' = I'_d = E_{q|0|} / X'_d \quad \xrightarrow{\text{衰减时间常数 } T'_d} \quad I_\infty = I_{d\infty} = E_{q|0|} / X_d$$

$$I_m(t) = \left(\sqrt{2}I'' - \sqrt{2}I' \right) e^{-\frac{t}{T''_d}} + \left(\sqrt{2}I' - \sqrt{2}I_\infty \right) e^{-\frac{t}{T'_d}} + \sqrt{2}I_\infty$$




$$i_a = \sqrt{2}E_{q|0|} \left[\left(\frac{1}{x''_d} - \frac{1}{x'_d} \right) e^{-\frac{t}{T''_d}} + \left(\frac{1}{x'_d} - \frac{1}{x_d} \right) e^{-\frac{t}{T'_d}} + \frac{1}{x_d} \right] \cos(\theta_0 + \omega_0 t) - \frac{\sqrt{2}E_{q|0|}}{x''_d} \cos \theta_0 e^{-\frac{t}{T''_d}}$$

$$i_b = \sqrt{2}E_{q|0|} \left[\left(\frac{1}{x''_d} - \frac{1}{x'_d} \right) e^{-\frac{t}{T''_d}} + \left(\frac{1}{x'_d} - \frac{1}{x_d} \right) e^{-\frac{t}{T'_d}} + \frac{1}{x_d} \right] \cos(\theta_0 + \omega_0 t - 120^\circ) - \frac{\sqrt{2}E_{q|0|}}{x''_d} \cos(\theta_0 - 120^\circ) e^{-\frac{t}{T''_d}}$$

$$i_c = \sqrt{2}E_{q|0|} \left[\left(\frac{1}{x''_d} - \frac{1}{x'_d} \right) e^{-\frac{t}{T''_d}} + \left(\frac{1}{x'_d} - \frac{1}{x_d} \right) e^{-\frac{t}{T'_d}} + \frac{1}{x_d} \right] \cos(\theta_0 + \omega_0 t + 120^\circ) - \frac{\sqrt{2}E_{q|0|}}{x''_d} \cos(\theta_0 + 120^\circ) e^{-\frac{t}{T''_d}}$$

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

■ 负载情况下

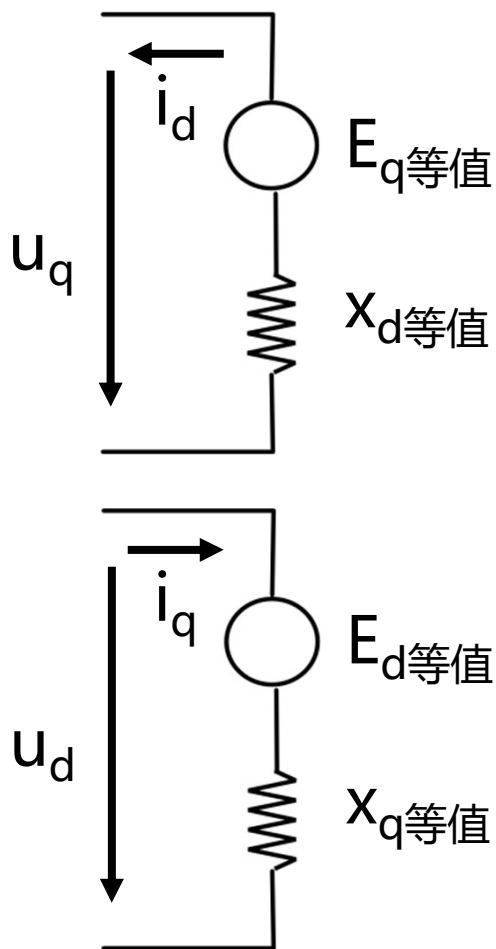

暂态电流初始值

$$\dot{I}'_d = \dot{E}'_{q|0|} / jx'_d$$

次暂态电流初始值

$$\dot{I}''_d = \dot{E}''_{q|0|} / jx''_d$$

$$\dot{I}''_q = \dot{E}''_{d|0|} / jx''_q$$

虚构次暂态电动势

$$\dot{E}''_{|0|} = \dot{U}_{|0|} + j\dot{I}_{|0|} X''_d$$

$$I'' = E''_{|0|} / X''_d$$

(此定义与40页例1-3不一致)

空载

$$I' = I'_d = E_{q|0|} / X'_d$$

$$I'' = I''_d = E_{q|0|} / X''_d$$

负载

$$I' = E'_{q|0|} / X'_d$$

$$I'' = E''_{|0|} / X''_d$$

提问：负载短路电流和空载短路电流谁大？

发电机机端发生三相短路，空载时和带负载时，短路电流哪个大？

- A 空载短路电流大于负载短路电流
- B 负载短路电流大于空载短路电流
- C 不能确定
- D 不知道