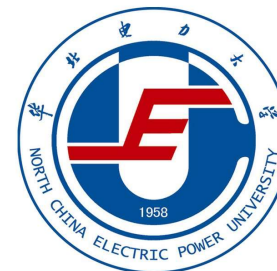


即将直播授课




腾讯课堂
喊你来学习
刘崇茹的课堂




扫码上课

雨课堂邀请码ZMCQON

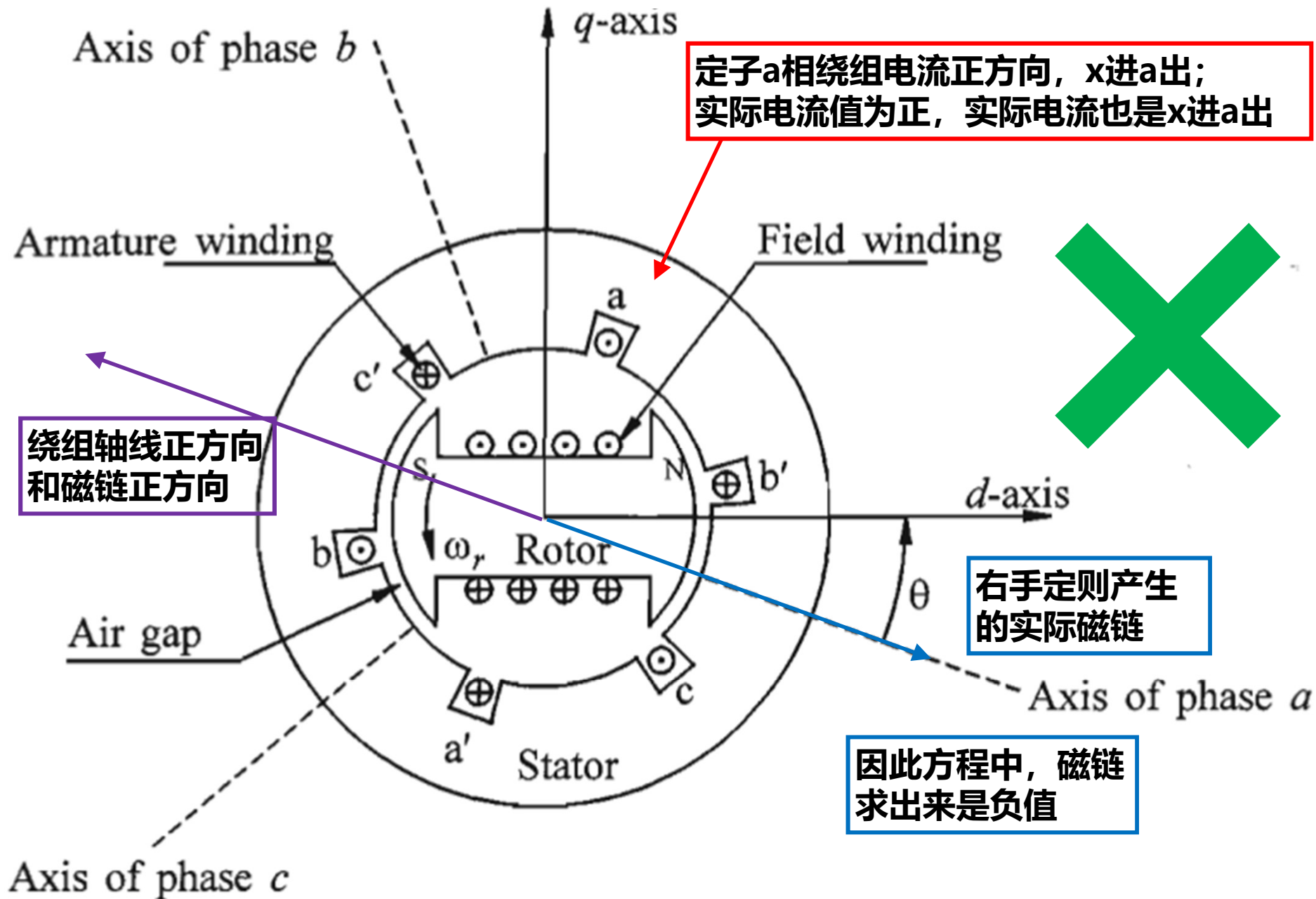- 下载腾讯课堂学生端APP：
<https://ke.qq.com/s>
- 扫码进课
- 也可以看回放
- 进一次以后，下次再进课堂不需要再扫码：
我的一最近看过—刘崇茹的课堂
- 请将昵称改为：学号姓名




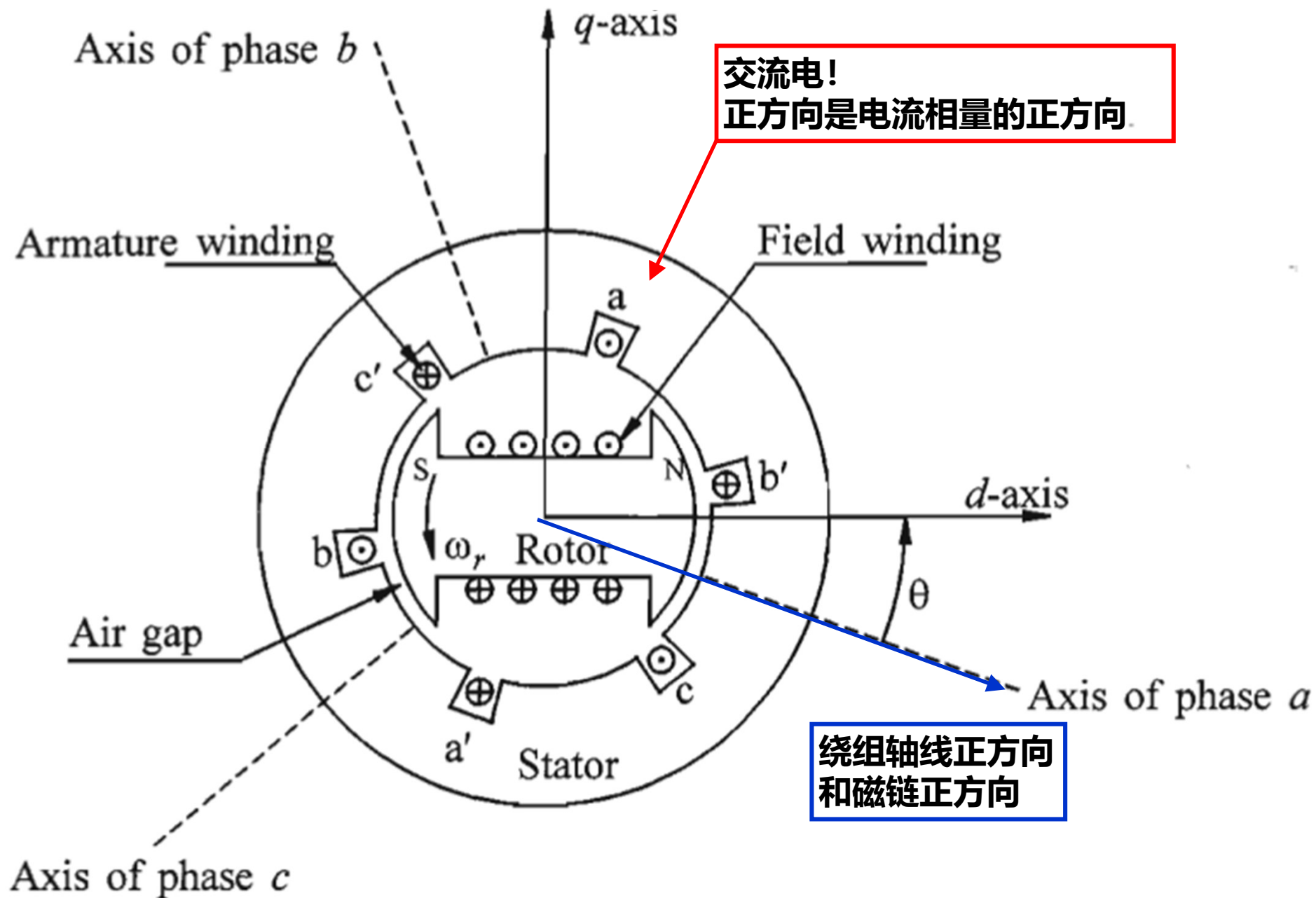


同步发电机的回路

- 发电机有六个回路

- 定子绕组

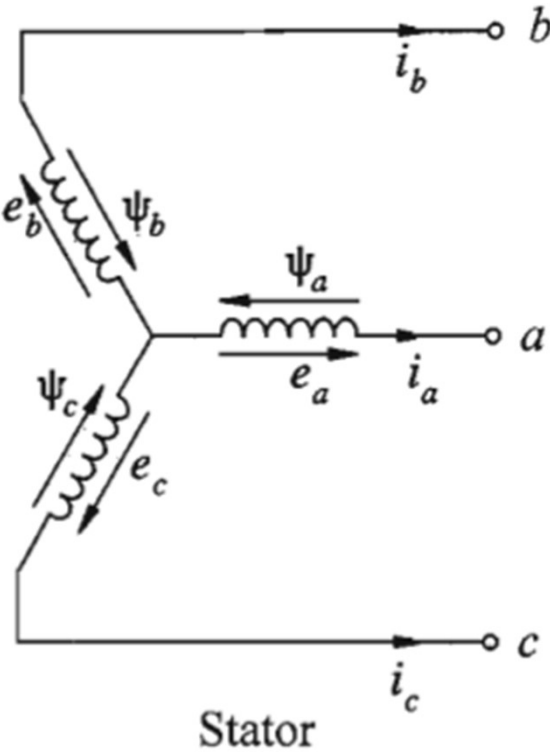

- 转子绕组

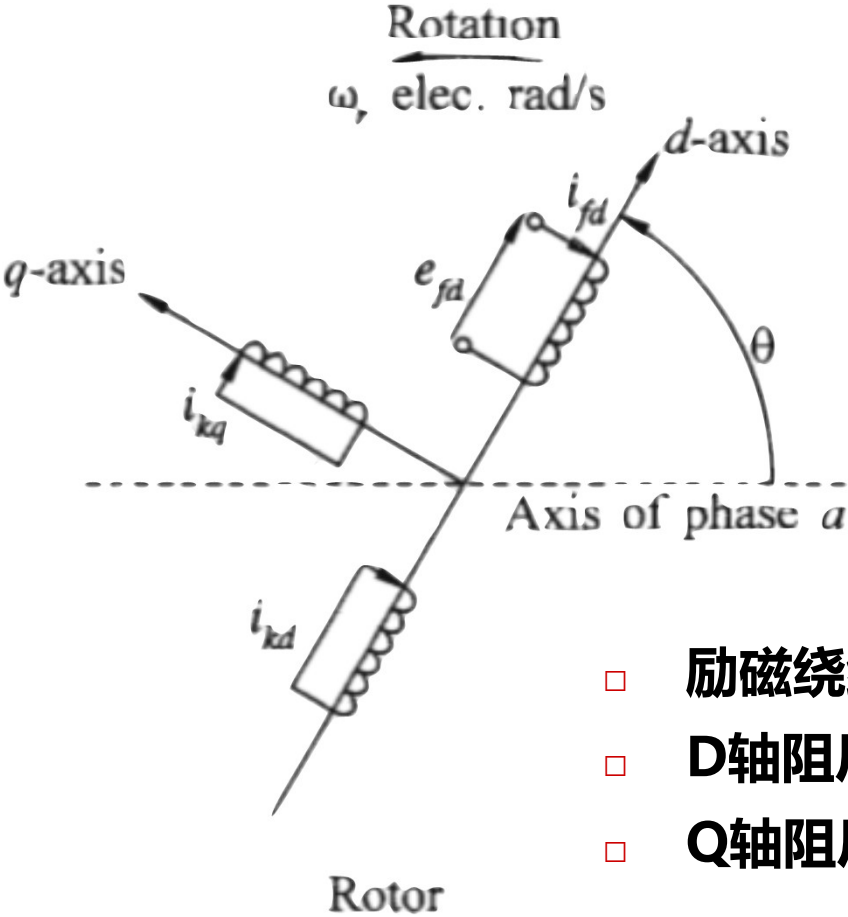


- 励磁绕组
- D轴阻尼绕组
- Q轴阻尼绕组


派克变换的应用实例之二——发电机等值电路

■ 磁链和电流的关系

■ d轴等值电路

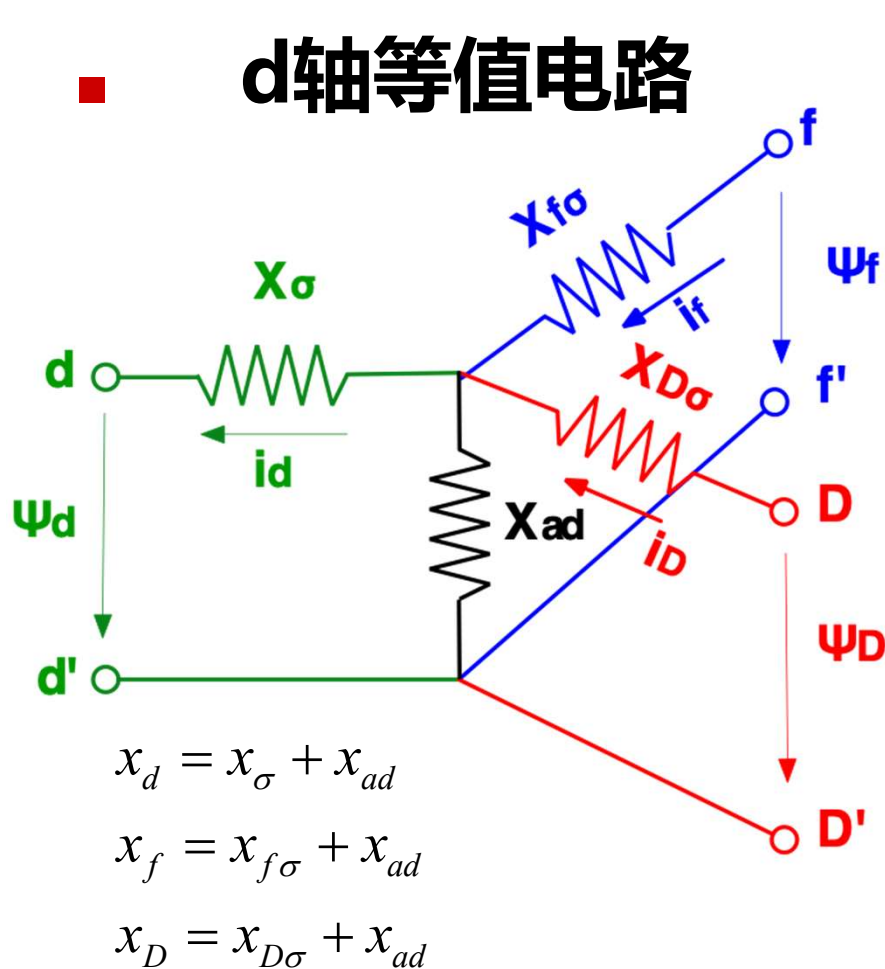

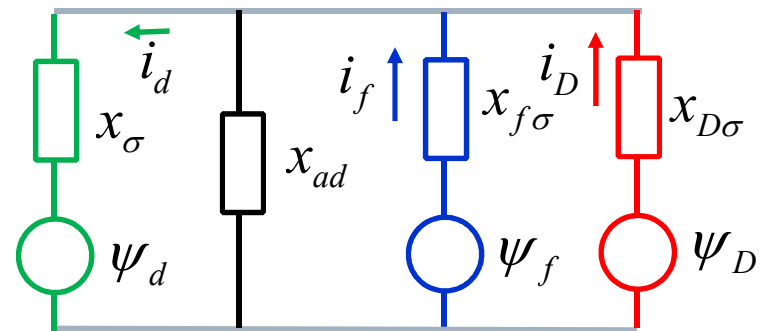
$$\begin{bmatrix} \psi_d \\ \psi_q \\ \psi_0 \\ \psi_f \\ \psi_D \\ \psi_Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_d & 0 & 0 & x_{ad} & x_{ad} & 0 \\ 0 & x_q & 0 & 0 & 0 & x_{aq} \\ 0 & 0 & x_0 & 0 & 0 & 0 \\ x_{ad} & 0 & 0 & x_f & x_{ad} & 0 \\ x_{ad} & 0 & 0 & x_{ad} & x_D & 0 \\ 0 & x_{aq} & 0 & 0 & 0 & x_Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{bmatrix}$$




派克变换的应用实例之二——发电机等值电路

■ 磁链和电流的关系
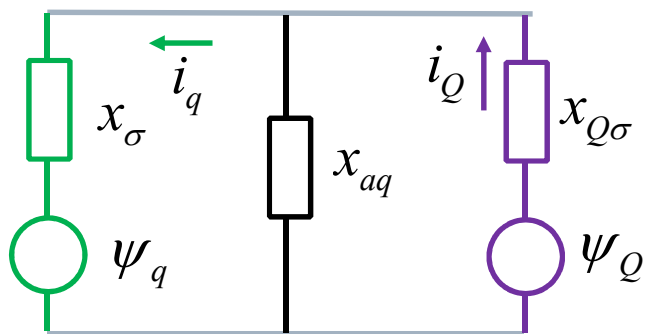
$$\begin{bmatrix} \psi_d \\ \psi_q \\ \psi_0 \\ \psi_f \\ \psi_D \\ \psi_Q \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_d & 0 & 0 & x_{ad} & x_{ad} & 0 \\ 0 & x_q & 0 & 0 & 0 & x_{aq} \\ 0 & 0 & x_0 & 0 & 0 & 0 \\ x_{ad} & 0 & 0 & x_f & x_{ad} & 0 \\ x_{ad} & 0 & 0 & x_{ad} & x_D & 0 \\ 0 & x_{aq} & 0 & 0 & 0 & x_Q \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -i_d \\ -i_q \\ -i_0 \\ i_f \\ i_D \\ i_Q \end{bmatrix}$$



■ q轴等值电路


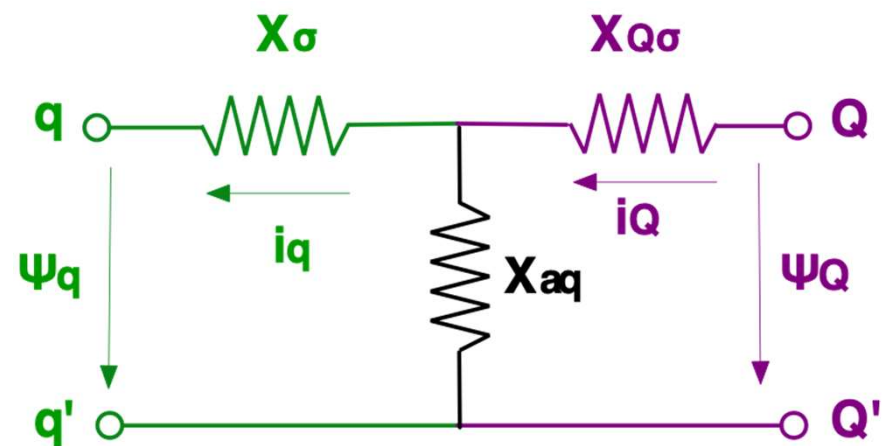


$$x_q = x_\sigma + x_{aq}$$

$$x_Q = x_{Q\sigma} + x_{aq}$$



派克变换的应用实例之二——发电机等值电路

- 磁链和电流的关系
- d轴等值电路

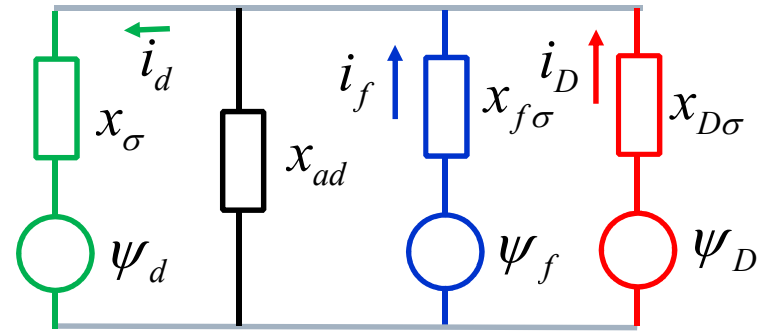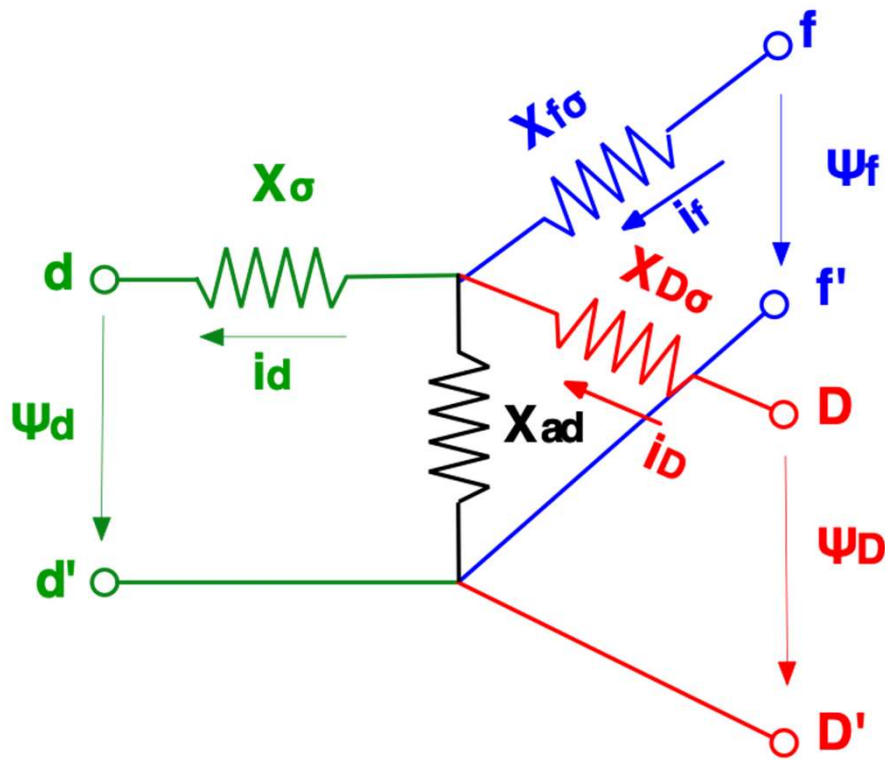

派克变换的应用实例之二——发电机等值电路

- 磁链和电流的关系
- q轴等值电路

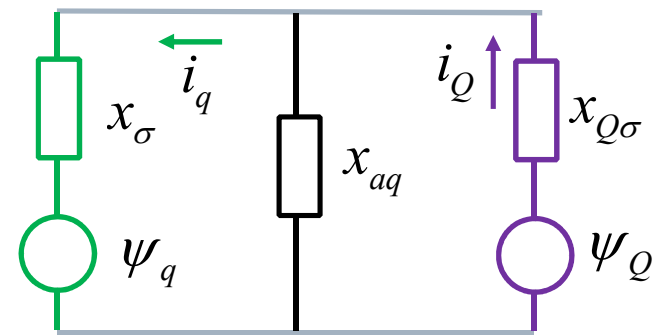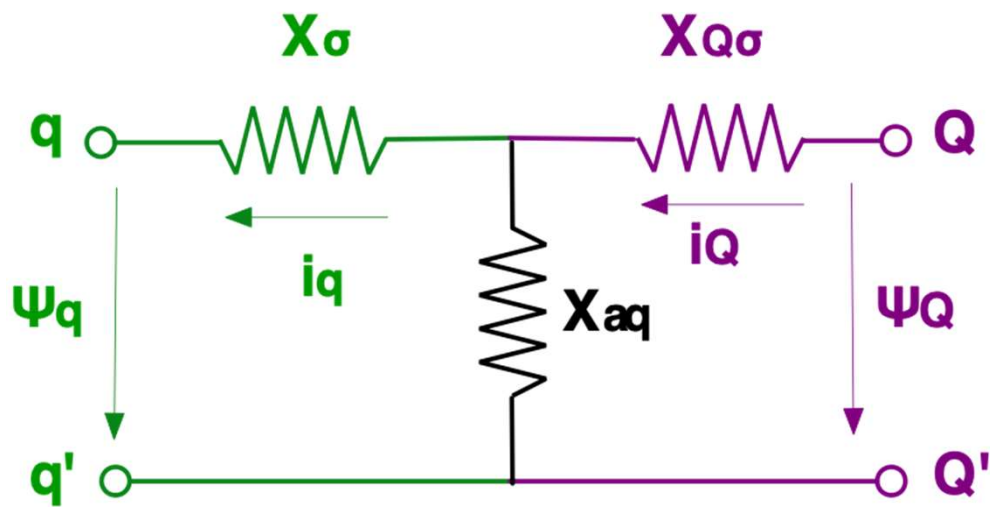

派克变换的应用实例之二——发电机等值电路

电压方程

$$u_d = -r_a i_d + \dot{\psi}_d - \omega \psi_q$$

$$u_q = -r_a i_q + \dot{\psi}_q + \omega \psi_d$$


假设：

- 1、忽略定子回路的电磁暂态过程；
- 2、电磁暂态过程中，转速维持同步速；
- 3、忽略定子电阻。


$$u_d = -\psi_q \quad u_q = \psi_d$$

将磁链和电流的关系带入电压与磁链的关系即可得到发电机在稳态、暂态和次暂态情况下的戴维南等值电路及其参数。

d轴磁链和电流的关系

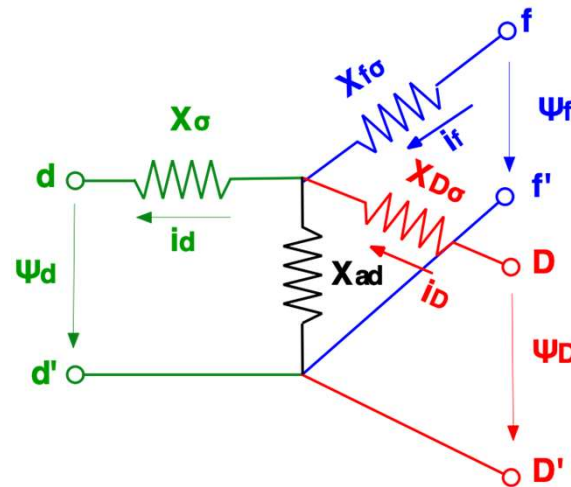


q轴磁链和电流的关系

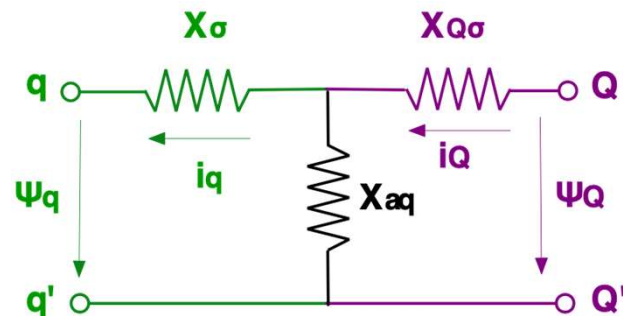




派克变换的应用实例之二——发电机等值电路

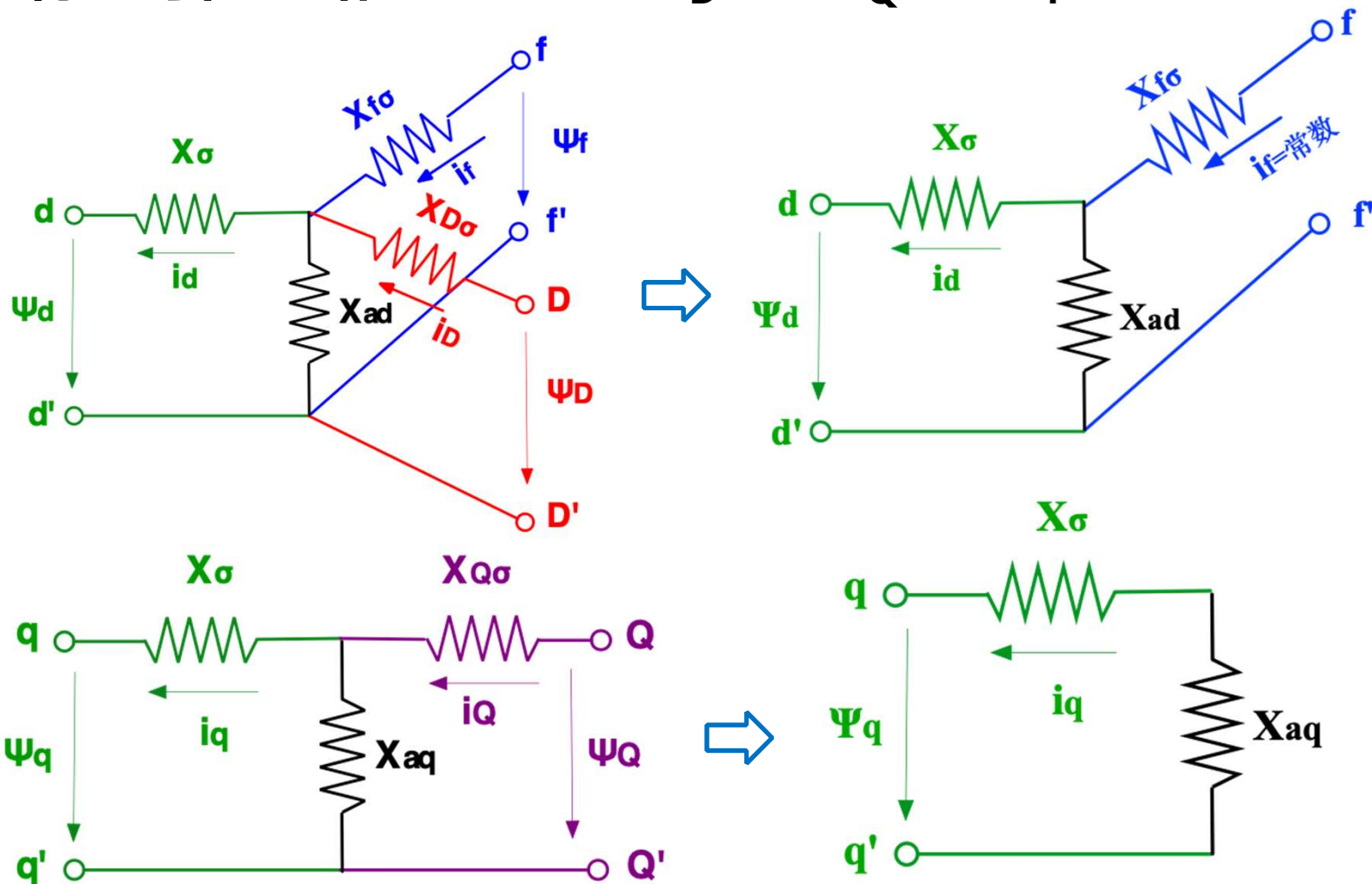- 稳态等值电路 \longrightarrow $i_D=0, i_Q=0, i_f=\text{常数}$



派克变换的应用实例之二——发电机等值电路


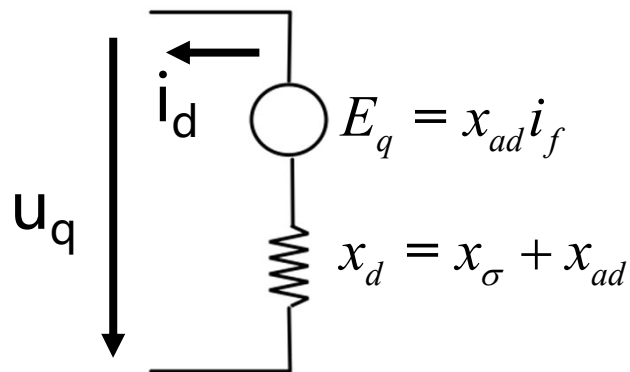
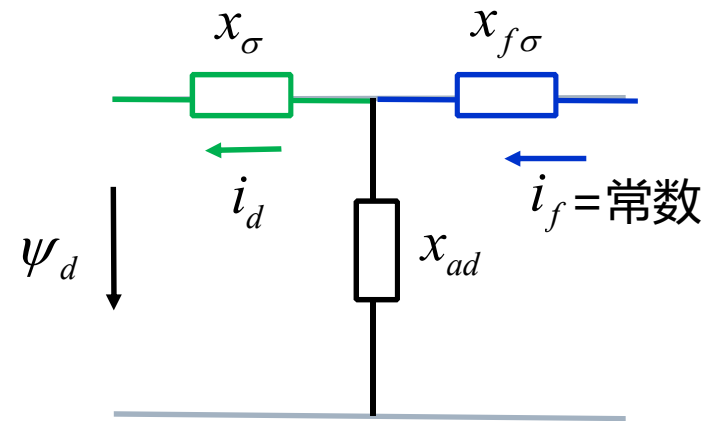
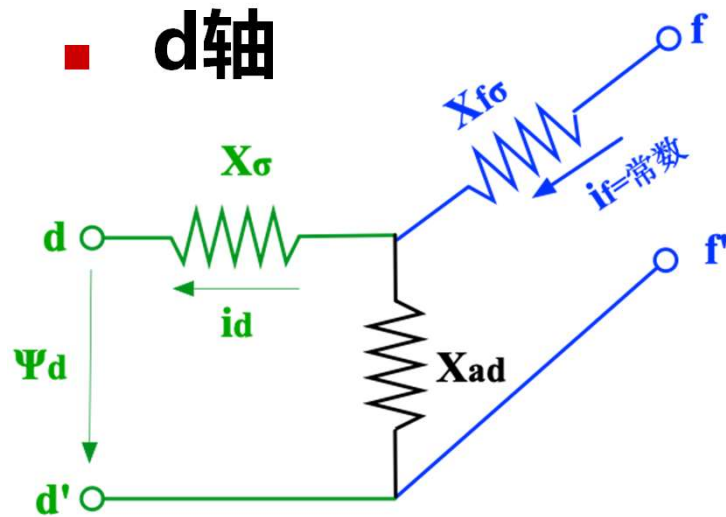
- 稳态等值电路 \longrightarrow $i_D=0, i_Q=0, i_f=\text{常数}$



派克变换的应用实例之二——发电机等值电路



- 稳态等值电路 \longrightarrow $i_D=0, i_Q=0, i_f=\text{常数}$

- q轴

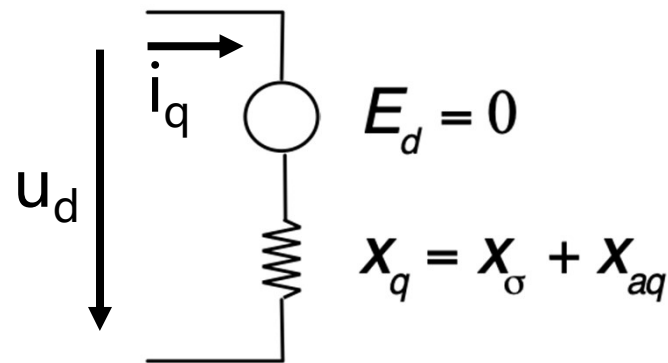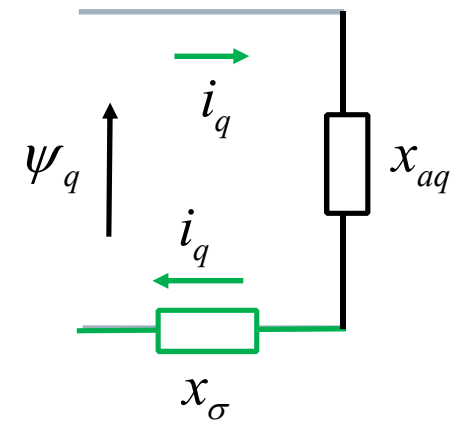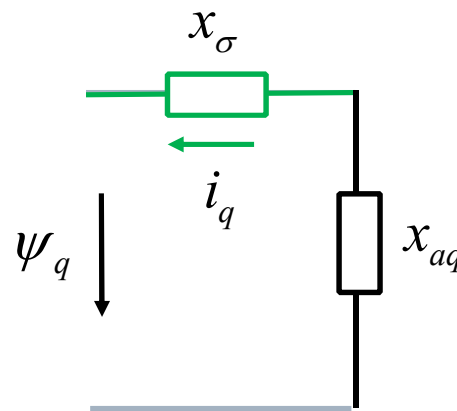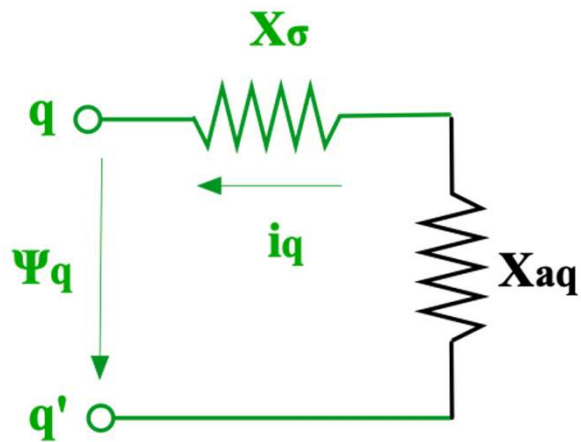

派克变换的应用实例之二——发电机等值电路

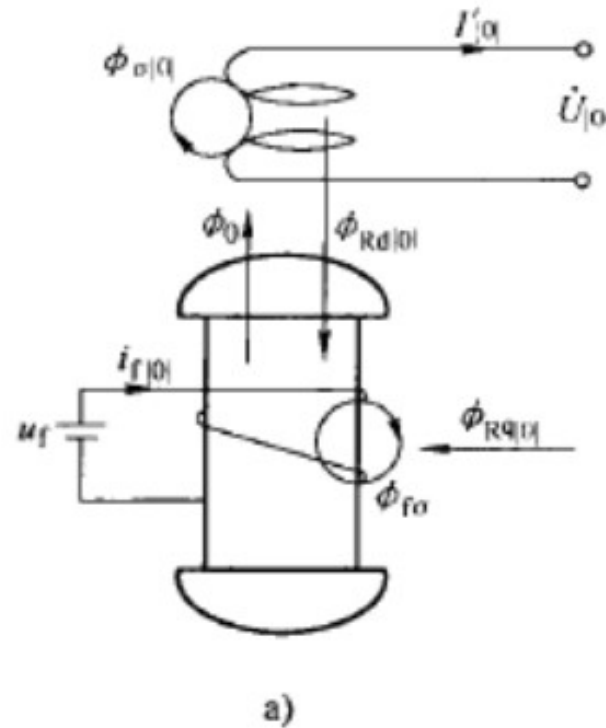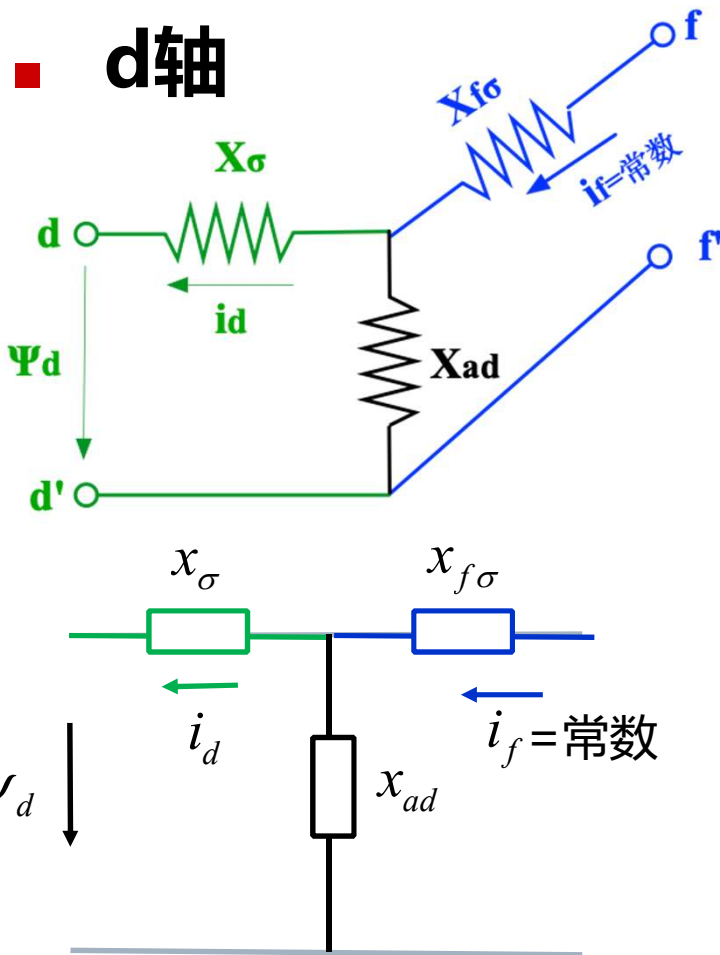
- 稳态等值电路 \longrightarrow $i_D=0, i_Q=0, i_f=\text{常数}$



P10 图1-8

派克变换的应用实例之二——发电机等值电路

■ 暂态等值电路



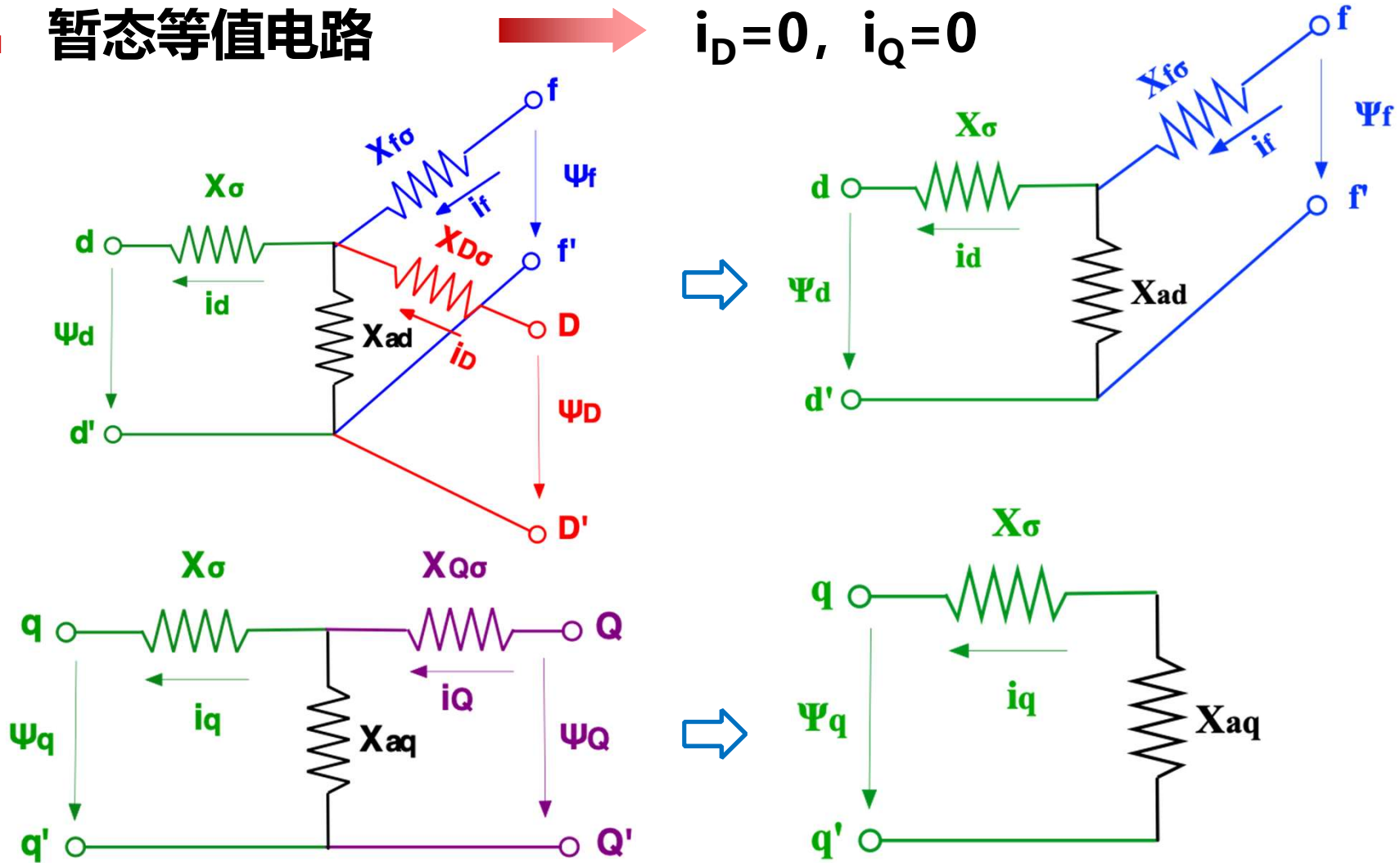


派克变换的应用实例之二——发电机等值电路

■ 暂态等值电路




$$i_D=0, i_Q=0$$

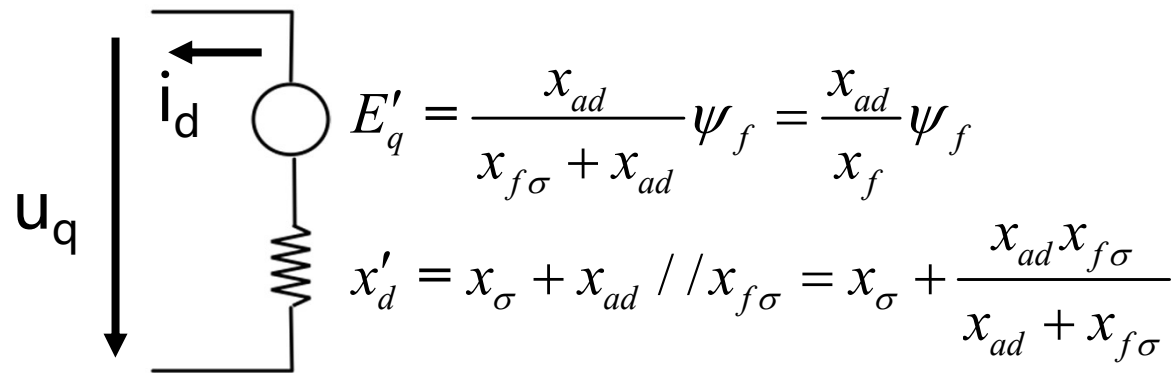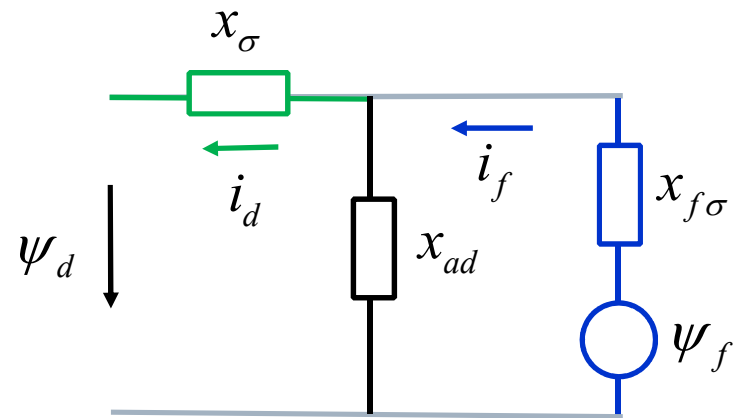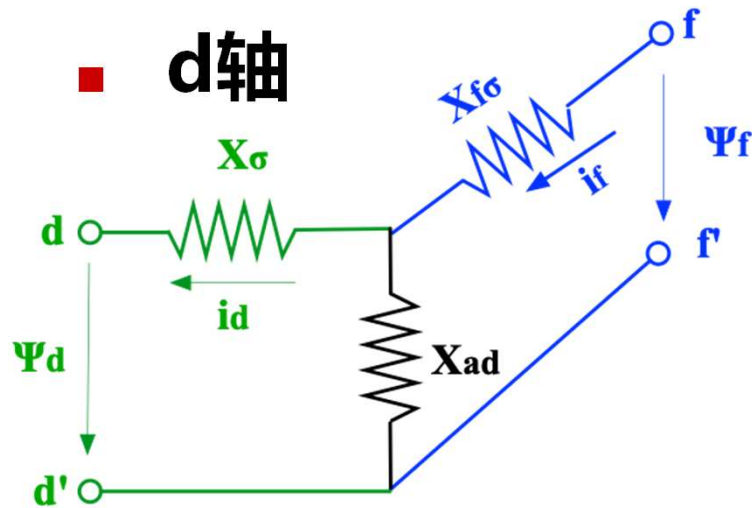

派克变换的应用实例之二——发电机等值电路



- 暂态等值电路 $\longrightarrow i_D=0, i_Q=0$

- q轴（与稳态等值电路相同）

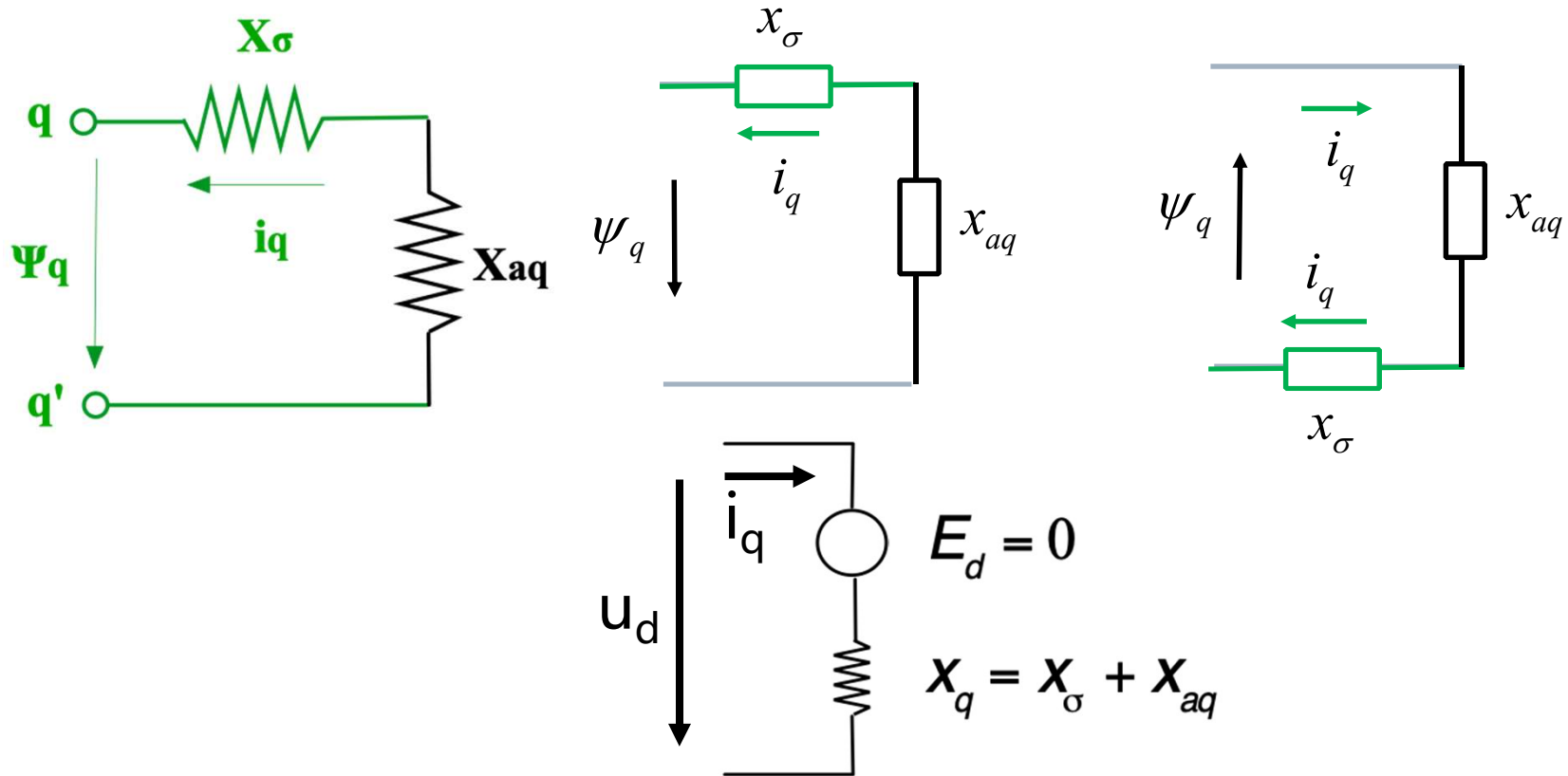

派克变换的应用实例之二——发电机等值电路


- 暂态等值电路 \longrightarrow $i_D=0, i_Q=0$

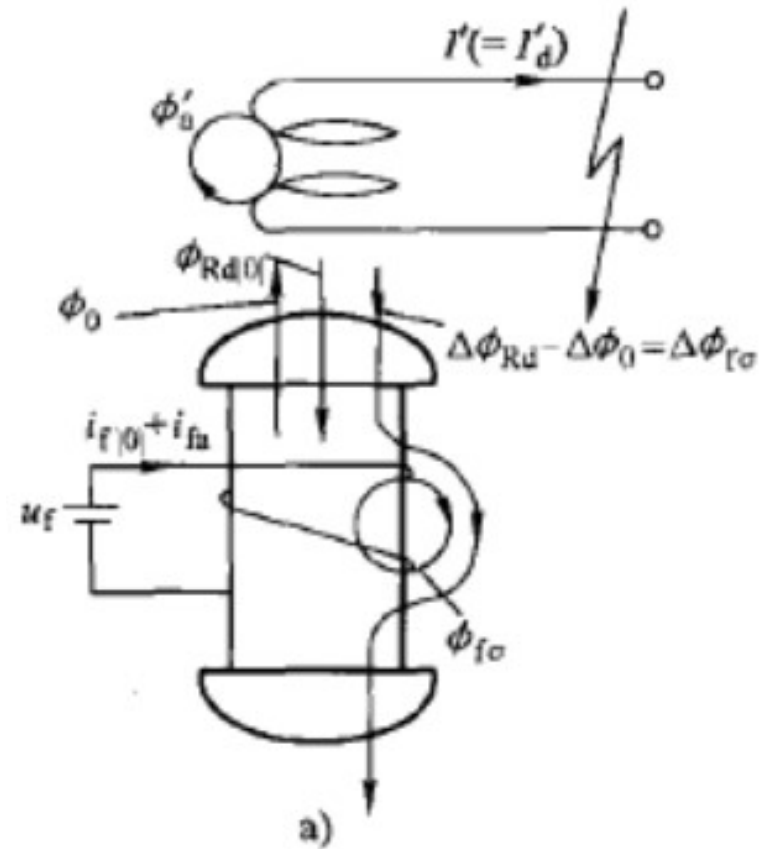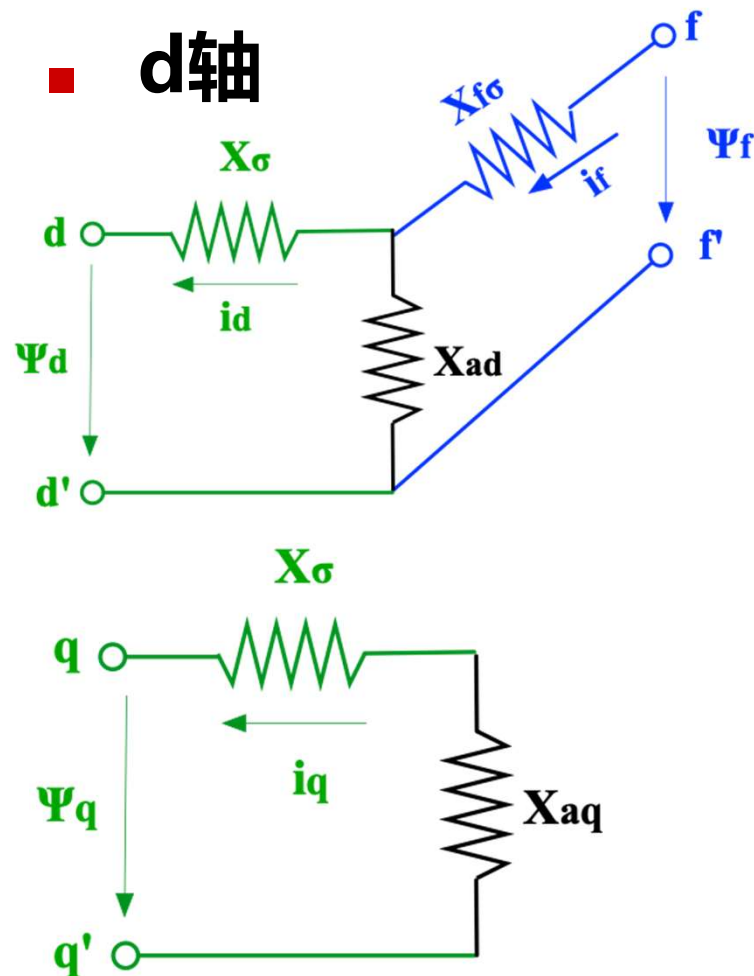

P11 图1-9

派克变换的应用实例之二——发电机等值电路

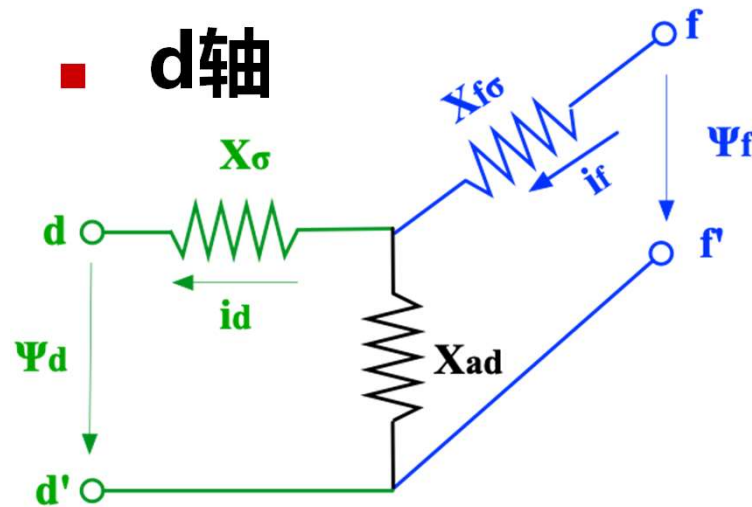- 暂态衰减时间常数 $\longrightarrow i_D=0, i_Q=0$



$$T'_d = \frac{x_{f-f'}}{R_f}$$



$$\begin{aligned} x_{f-f'} &= x_{f\sigma} + x_{\sigma} // x_{ad} \\ &= x_{f\sigma} + \frac{x_{\sigma} x_{ad}}{x_{\sigma} + x_{ad}} \end{aligned}$$

- 衰减时间常数 (X/R)
 - Td'由f-f'等值参数确定
 - Ta由定子绕组等值参数确定

$$T'_d = \left(x_{f\sigma} + \frac{x_{ad} x_{\sigma}}{x_{ad} + x_{\sigma}} \right) / R_f$$

派克变换的应用实例之二——发电机等值电路

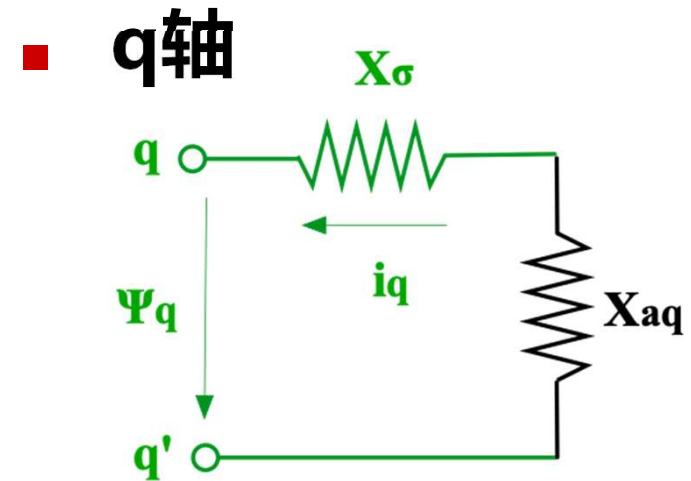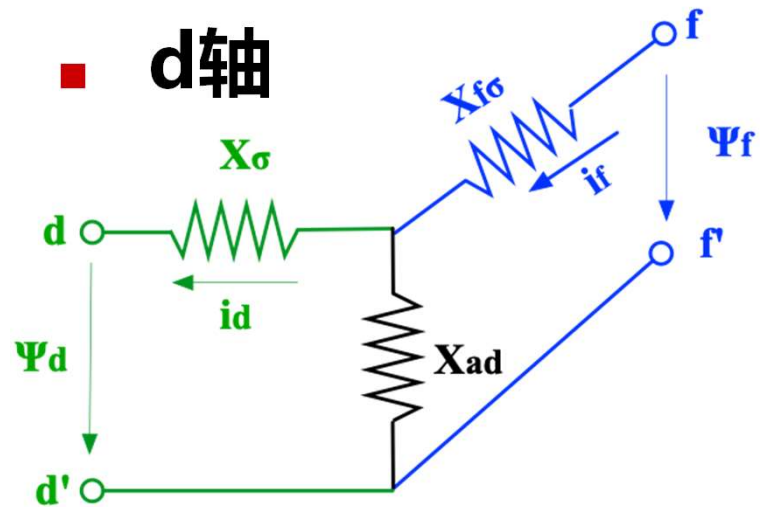- 暂态衰减时间常数 $\longrightarrow i_D=0, i_Q=0$



- 衰减时间常数 (X/R)
 - Td'由f-f'等值参数确定
 - Ta由定子绕组等值参数确定

$$T_a = \frac{x_{eq}}{R_a}$$

$$x'_d = x_\sigma + x_{ad} // x_{f\sigma}$$

$$x_q = x_\sigma + x_{aq}$$


↓ 有效电抗

$$x_{eq} = \frac{2x'_d x_q}{x'_d + x_q}$$

$$T_a = \left(\frac{2x'_d x_q}{x'_d + x_q} \right) / R$$

派克变换的应用实例之二——发电机等值电路



■ 次暂态等值电路

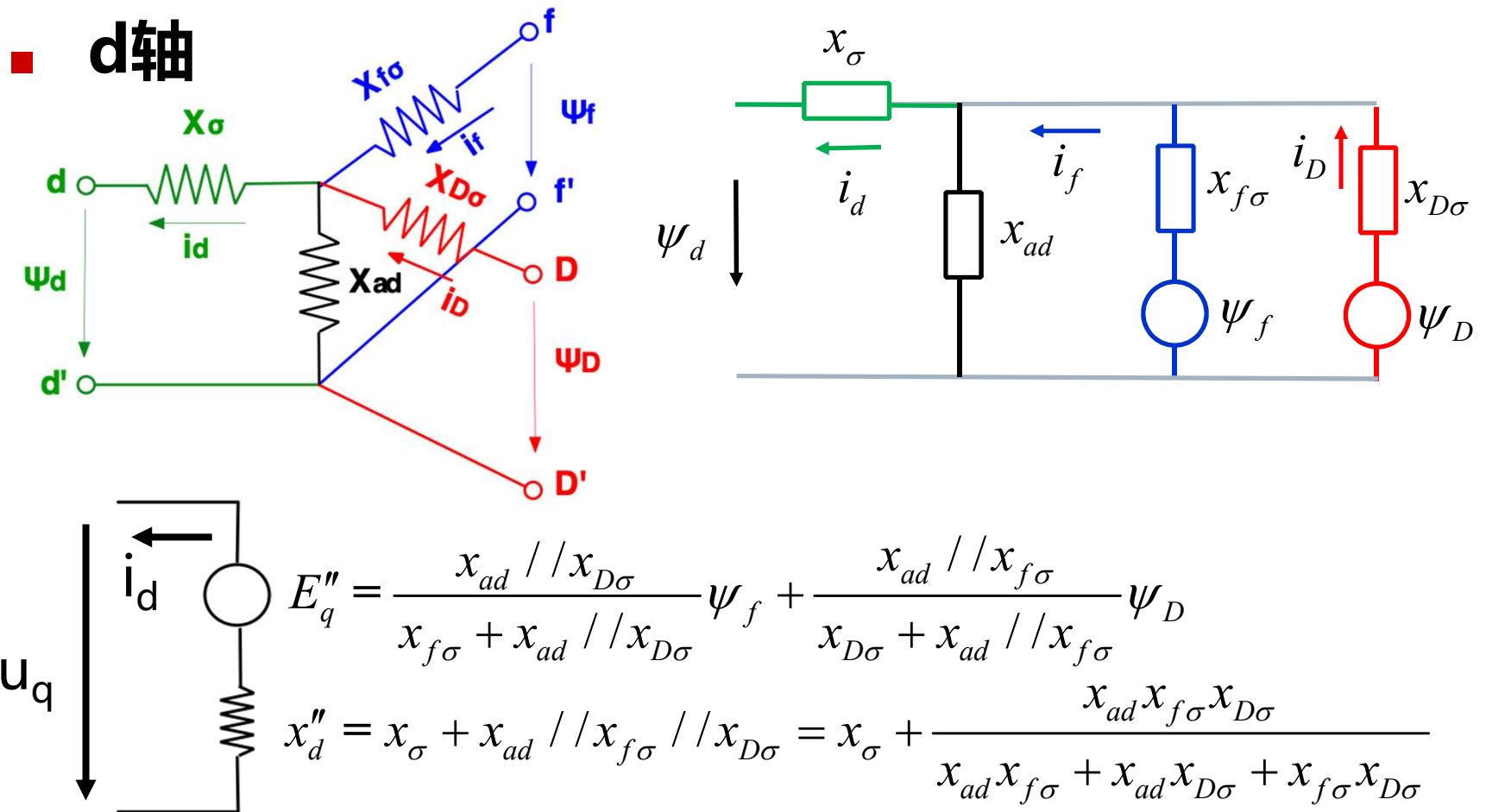

派克变换的应用实例之二——发电机等值电路

■ 次暂态等值电路

■ q轴

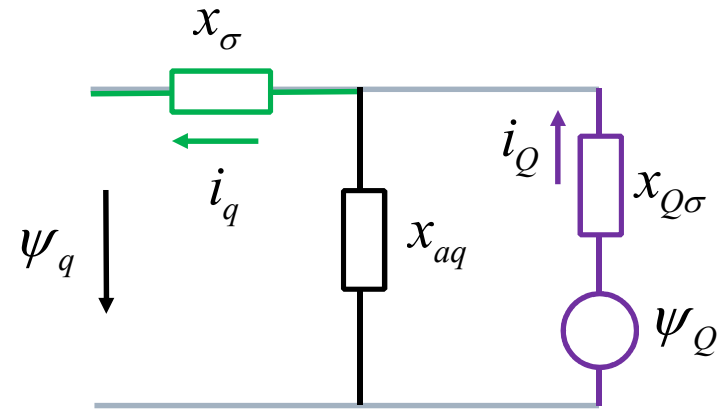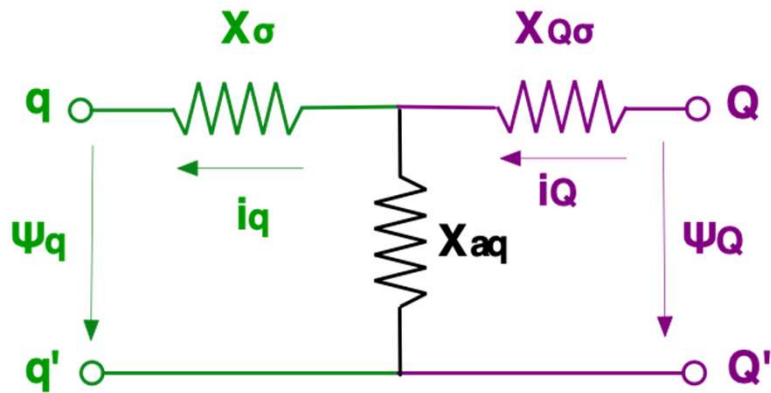


$$E_d'' = \frac{x_{aq}}{x_{Q\sigma} + x_{aq}} \Psi_Q$$

$$x_q'' = x_\sigma + x_{aq} // x_{Q\sigma} = x_\sigma + \frac{x_{aq} x_{Q\sigma}}{x_{aq} + x_{Q\sigma}}$$

派克变换的应用实例之二——发电机等值电路

■ 次暂态衰减时间常数

■ d轴

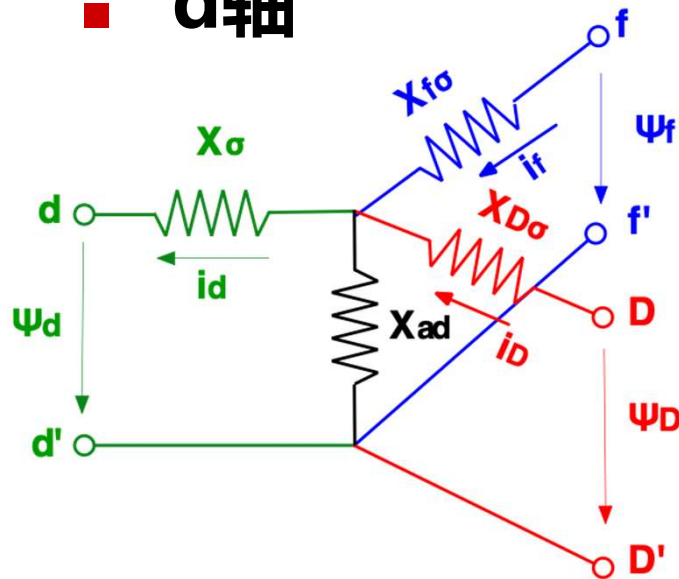

$$T_d'' = \frac{x_{D-D'}}{R_D}$$

$$\begin{aligned} x_{D-D'} &= x_{D\sigma} + x_{\sigma} // x_{ad} // x_{f\sigma} \\ &= x_{D\sigma} + \frac{x_{\sigma} x_{ad} x_{f\sigma}}{x_{\sigma} x_{ad} + x_{ad} x_{f\sigma} + x_{\sigma} x_{f\sigma}} \end{aligned}$$

■ 衰减时间常数 (X/R)


- Td''由D-D'等值参数确定
- Tq''由Q-Q'等值参数确定
- Ta由定子绕组等值参数确定

$$T_d'' = \left(x_{D\sigma} + \frac{x_{ad} x_{\sigma} x_{f\sigma}}{x_{ad} x_{\sigma} + x_{ad} x_{f\sigma} + x_{\sigma} x_{f\sigma}} \right) / R_D$$

派克变换的应用实例之二——发电机等值电路

■ 次暂态衰减时间常数

■ q轴

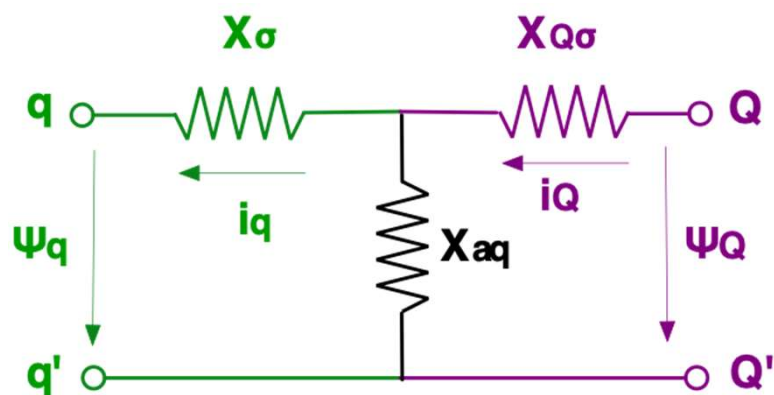

$$T_q'' = \frac{x_{Q-Q'}}{R_Q}$$

$$\begin{aligned} x_{Q-Q'} &= x_{Q\sigma} + x_{aq} // x_{\sigma} \\ &= x_{Q\sigma} + \frac{x_{aq} x_{\sigma}}{x_{aq} + x_{\sigma}} \end{aligned}$$


■ 衰减时间常数 (X/R)

- T_d'' 由D-D'等值参数确定
- T_q'' 由Q-Q'等值参数确定
- T_a 由定子绕组等值参数确定


$$T_q'' = \left(x_{Q\sigma} + \frac{x_{aq} x_{\sigma}}{x_{aq} + x_{\sigma}} \right) / R_Q$$

派克变换的应用实例之二——发电机等值电路

■ 次暂态衰减时间常数

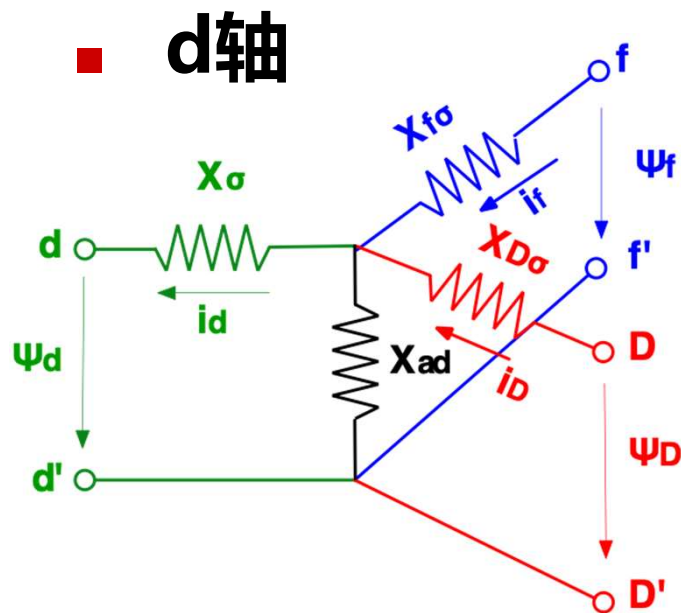

■ q轴

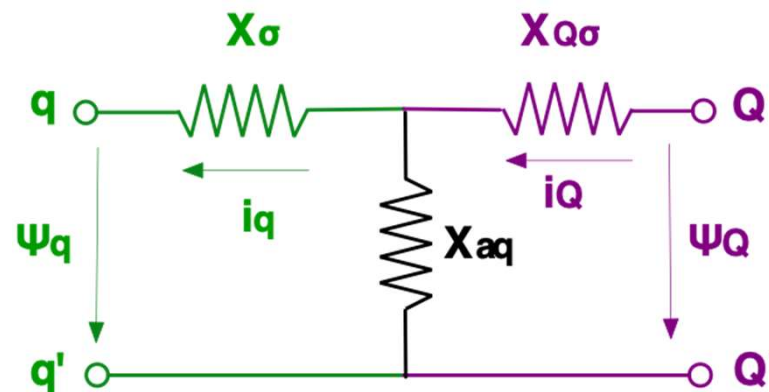

$$x_d'' = x_\sigma + x_{ad} // x_{f\sigma} // x_{D\sigma}$$

$$x_q'' = x_\sigma + x_{aq} // x_{Q\sigma}$$

- ### ■ 衰减时间常数 (X/R)
- Td''由D-D'等值参数确定
 - Tq''由Q-Q'等值参数确定
 - Ta由定子绕组等值参数确定


$$T_a = \frac{x_{eq}}{R_a}$$

有效电抗

$$x_{eq} = \frac{2x_d''x_q''}{x_d'' + x_q''}$$

$$T_a = \left(\frac{2x_d''x_q''}{x_d'' + x_q''} \right) / R$$

物理过程分析等值电抗

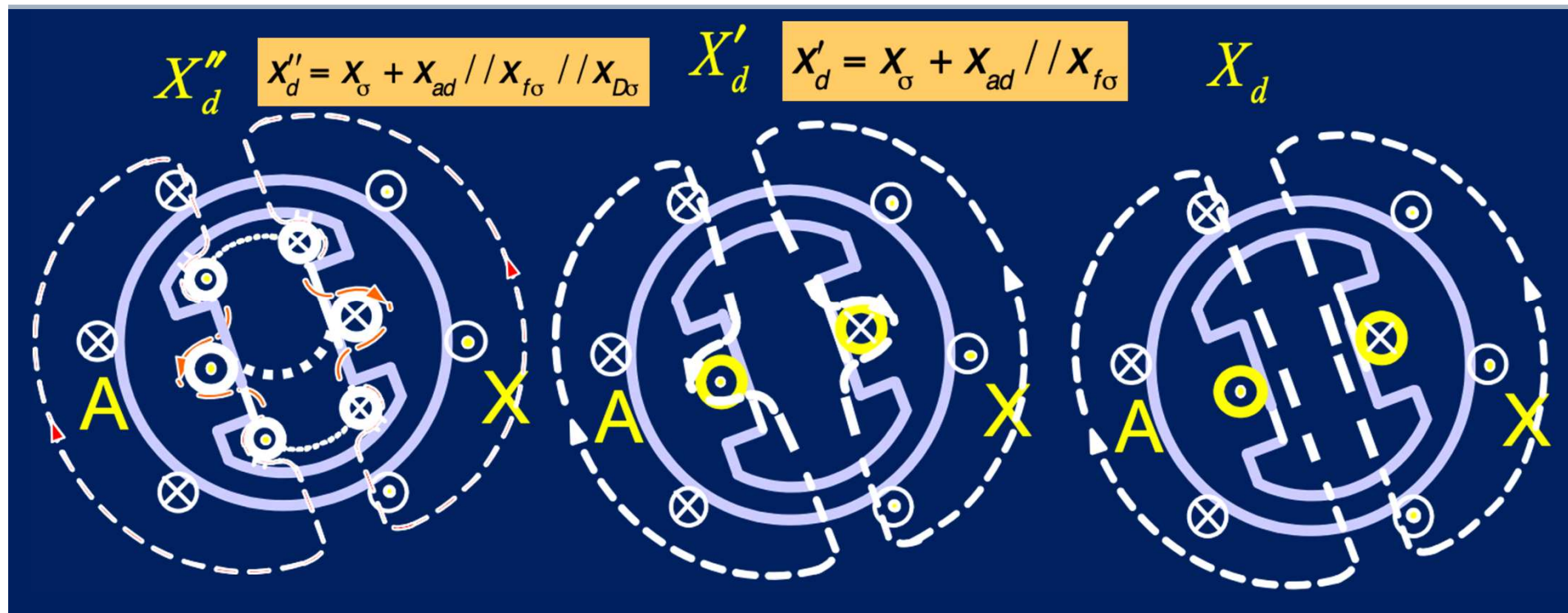

由于阻尼绕组的直流分量衰减较快，磁力线先从转子极靴处阻尼绕组进入主磁路，再逐渐从励磁绕组处完全进入主磁通。

《电机学》第十七章内容

第二次作业（等值电路及相量图）

- P64
 - 1-7, 1-8

派克变换的应用实例之三

——发电机短路电流计算

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

电压方程

$$u_d = -r_a i_d + \dot{\psi}_d - \omega \psi_q$$

$$u_q = -r_a i_q + \dot{\psi}_q + \omega \psi_d$$


假设：

- 1、电磁暂态过程中，转速维持同步速；
- 2、忽略定子回路的电磁暂态过程；
- 3、忽略定子电阻。


$$u_d = -\dot{\psi}_q \quad u_q = \dot{\psi}_d$$

将磁链和电流的关系带入电压与磁链的关系即可得到发电机在稳态、暂态和次暂态情况下的戴维南等值电路及其参数。

d轴磁链和电流的关系

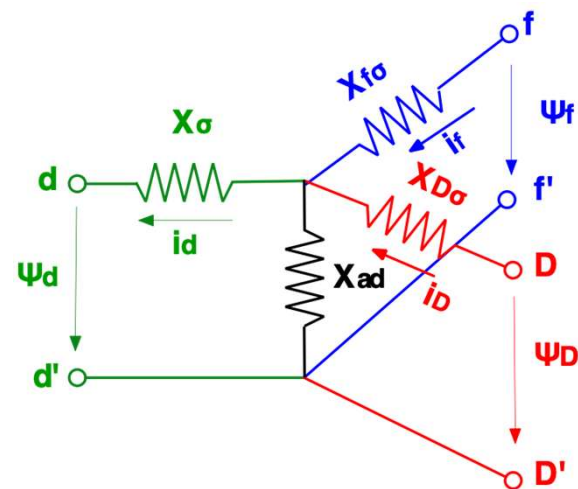


q轴磁链和电流的关系

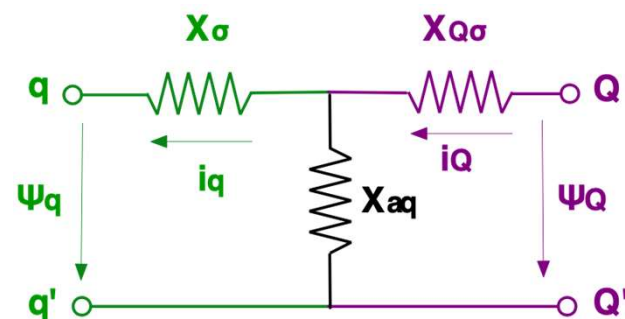

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

■ 发电机等值电路

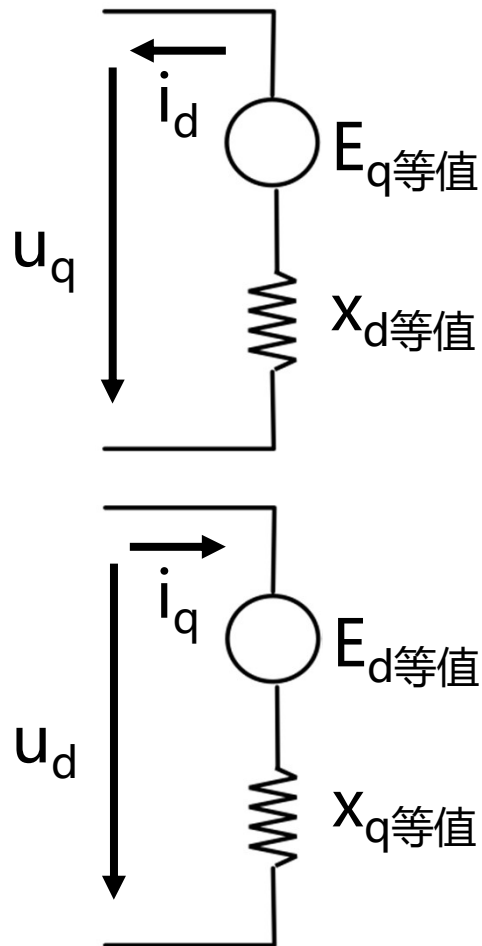

$$E_q = X_{ad}(-i_d + i_f) = X_{ad}i_f \quad E_d = 0$$

稳态

$$X_d = X_\sigma + X_{ad} \quad X_q = X_\sigma + X_{aq}$$

$$E'_q = X_{ad}(-i_d + i_f) = \frac{X_{ad}}{X_{f\sigma} + X_{ad}}\psi_f \quad E_d = 0$$

暂态

$$X'_d = X_\sigma + X_{ad} // X_{f\sigma} \quad X_q = X_\sigma + X_{aq}$$

$$E''_q = X_{ad}(-i_d + i_f + i_D)$$

次暂态

$$= \frac{X_{ad} // X_{D\sigma}}{X_{f\sigma} + X_{ad} // X_{D\sigma}}\psi_f + \frac{X_{ad} // X_{f\sigma}}{X_{D\sigma} + X_{ad} // X_{f\sigma}}\psi_D$$



$$E''_d = \frac{X_{aq}}{X_{Q\sigma} + X_{aq}}\psi_Q$$

$$X''_d = X_\sigma + X_{ad} // X_{f\sigma} // X_{D\sigma}$$

$$X''_q = X_\sigma + X_{aq} // X_{Q\sigma}$$

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

■ 发电机等值电路

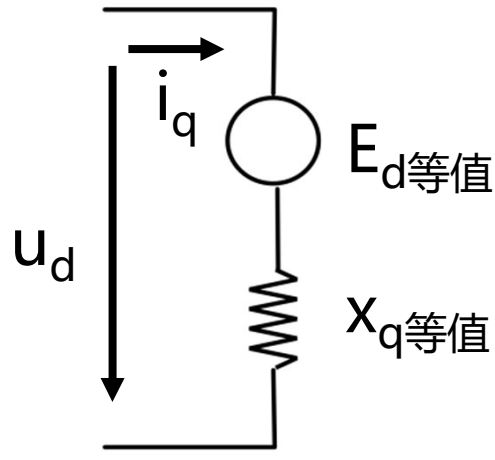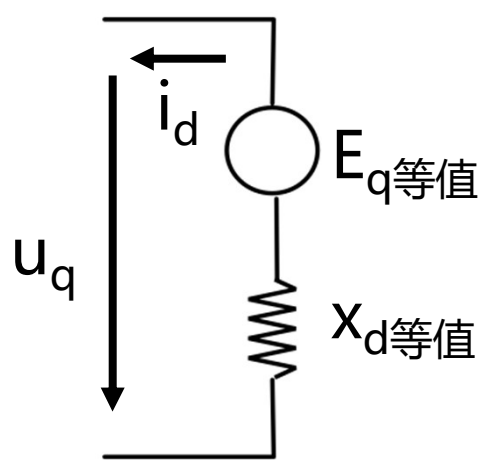

$$u_q = E_q^{eq} - i_d x_d^{eq}$$

$$u_d = E_d^{eq} + i_q x_q^{eq}$$

稳态

$$u_q = E_q - i_d x_d$$

$$u_d = E_d + i_q x_q = i_q x_q$$

暂态

$$u_q = E'_q - i_d x'_d$$

$$u_d = E_d + i_q x_q = i_q x_q$$

次暂态

$$u_q = E''_q - i_d x''_d$$

$$u_d = E''_d + i_q x''_q$$

空载情况下：各等值电势有什么关系？

发电机空载情况下，空载电动势、暂态电动势、次暂态电动势的关系：

- A 空载电动势最大
- B 暂态电动势最大
- C 次暂态电动势最大
- D 一样大
- E 不确定