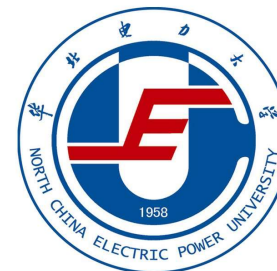


即将直播授课



腾讯课堂
喊你来学习
刘崇茹的课堂




扫码上课

雨课堂邀请码ZMCQON

- 下载腾讯课堂学生端APP：
<https://ke.qq.com/s>
- 扫码进课
- 也可以看回放
- 进一次以后，下次再进课堂不需要再扫码：
我的一最近看过—刘崇茹的课堂
- 请将昵称改为：学号姓名

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

■ 发电机等值电路

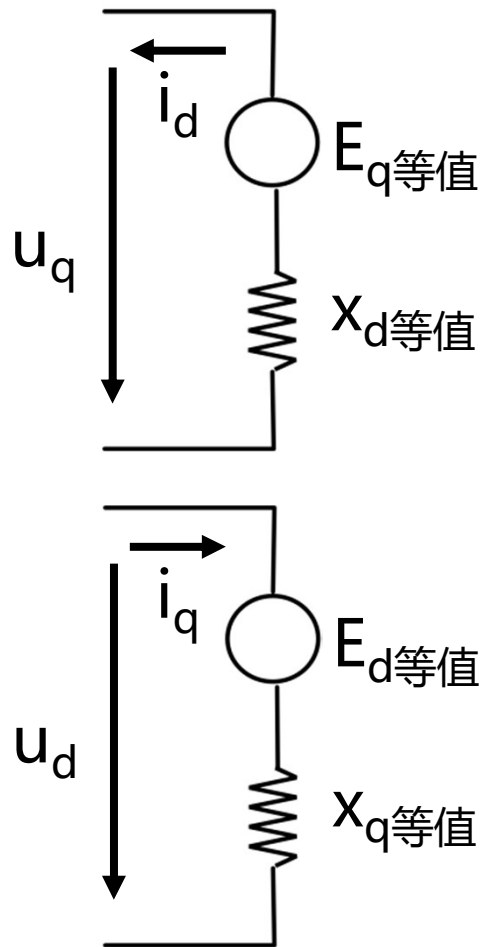

$$E_q = x_{ad} i_f$$

$$x_d = x_\sigma + x_{ad}$$

$$E_d = 0$$

$$X_q = X_\sigma + X_{aq}$$

稳态

$$i_D = 0$$

$$i_Q = 0$$

$i_f = \text{常数}$

$$E'_q = \frac{x_{ad}}{x_f} \psi_f$$

$$x'_d = x_\sigma + x_{ad} // x_{f\sigma}$$

$$E_d = 0$$

$$X_q = X_\sigma + X_{aq}$$

暂态

$$i_D = 0$$

$$i_Q = 0$$

$$E''_q = \frac{x_{ad} // x_{D\sigma}}{x_{f\sigma} + x_{ad} // x_{D\sigma}} \psi_f$$

$$+ \frac{x_{ad} // x_{f\sigma}}{x_{D\sigma} + x_{ad} // x_{f\sigma}} \psi_D$$

$$x''_d = x_\sigma + x_{ad} // x_{f\sigma} // x_{D\sigma}$$



$$E''_d = \frac{x_{aq}}{x_Q} \psi_Q$$

$$x''_q = x_\sigma + x_{aq} // x_{Q\sigma}$$

次暂态

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

■ 发电机等值电路

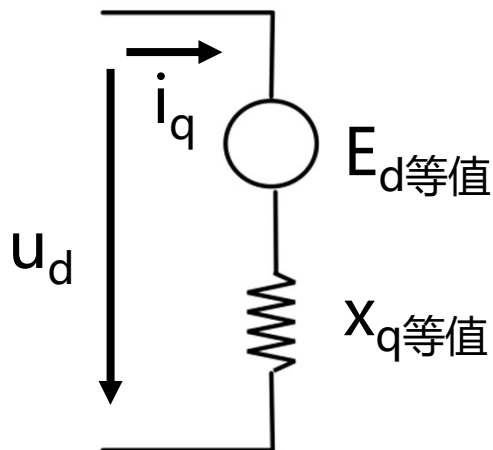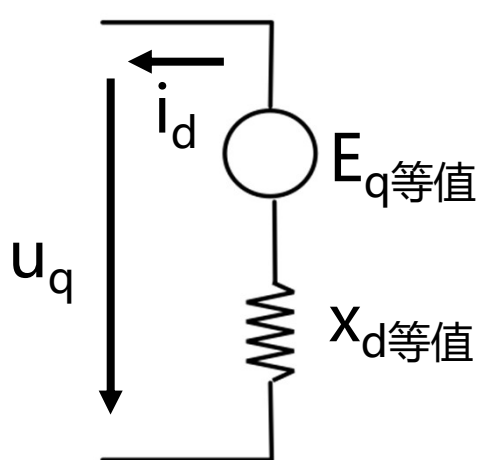

$$u_q = E_q^{eq} - i_d x_d^{eq}$$

$$u_d = E_d^{eq} + i_q x_q^{eq}$$

稳态

$$u_q = E_q - i_d x_d$$

$$u_d = E_d + i_q x_q = i_q x_q$$

暂态

$$u_q = E'_q - i_d x'_d$$

$$u_d = E_d + i_q x_q = i_q x_q$$

次暂态

$$u_q = E''_q - i_d x''_d$$

$$u_d = E''_d + i_q x''_q$$

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

■ 空载情况下

- d轴: $E_{q|0|} = E'_{q|0|} = E''_{q|0|} = u_{q|0|}$
- q轴: $E_{d|0|} = E''_{d|0|} = u_{d|0|} = 0$

■ 空载短路电流初始值

■ 次暂态电流: D轴阻尼绕组电流没有衰减到零

- 有效值: $I'' = I''_d = E''_{q|0|} / x''_d = E_{q|0|} / x''_d$

■ 暂态电流: 励磁绕组的直流分量没有衰减结束

- 有效值: $I' = I'_d = E'_{q|0|} / x'_d = E_{q|0|} / x'_d$

■ 稳态值: 衰减过程结束后的稳态短路电流

- 有效值: $I_\infty = I_{d\infty} = E_{q|0|} / x_d$

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

■ 空载短路电流近似表达式

$$I'' = I''_d = E_{q|0|} / X''_d \quad \xrightarrow{\text{衰减时间常数 } T''_d} \quad I' = I'_d = E_{q|0|} / X'_d \quad \xrightarrow{\text{衰减时间常数 } T'_d} \quad I_\infty = I_{d\infty} = E_{q|0|} / X_d$$

$$I_m(t) = \left(\sqrt{2}I'' - \sqrt{2}I' \right) e^{-\frac{t}{T''_d}} + \left(\sqrt{2}I' - \sqrt{2}I_\infty \right) e^{-\frac{t}{T'_d}} + \sqrt{2}I_\infty$$




$$i_a = \sqrt{2}E_{q|0|} \left[\left(\frac{1}{x''_d} - \frac{1}{x'_d} \right) e^{-\frac{t}{T''_d}} + \left(\frac{1}{x'_d} - \frac{1}{x_d} \right) e^{-\frac{t}{T'_d}} + \frac{1}{x_d} \right] \cos(\theta_0 + \omega_0 t) - \frac{\sqrt{2}E_{q|0|}}{x''_d} \cos \theta_0 e^{-\frac{t}{T''_d}}$$

$$i_b = \sqrt{2}E_{q|0|} \left[\left(\frac{1}{x''_d} - \frac{1}{x'_d} \right) e^{-\frac{t}{T''_d}} + \left(\frac{1}{x'_d} - \frac{1}{x_d} \right) e^{-\frac{t}{T'_d}} + \frac{1}{x_d} \right] \cos(\theta_0 + \omega_0 t - 120^\circ) - \frac{\sqrt{2}E_{q|0|}}{x''_d} \cos(\theta_0 - 120^\circ) e^{-\frac{t}{T''_d}}$$

$$i_c = \sqrt{2}E_{q|0|} \left[\left(\frac{1}{x''_d} - \frac{1}{x'_d} \right) e^{-\frac{t}{T''_d}} + \left(\frac{1}{x'_d} - \frac{1}{x_d} \right) e^{-\frac{t}{T'_d}} + \frac{1}{x_d} \right] \cos(\theta_0 + \omega_0 t + 120^\circ) - \frac{\sqrt{2}E_{q|0|}}{x''_d} \cos(\theta_0 + 120^\circ) e^{-\frac{t}{T''_d}}$$

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

■ 负载情况下

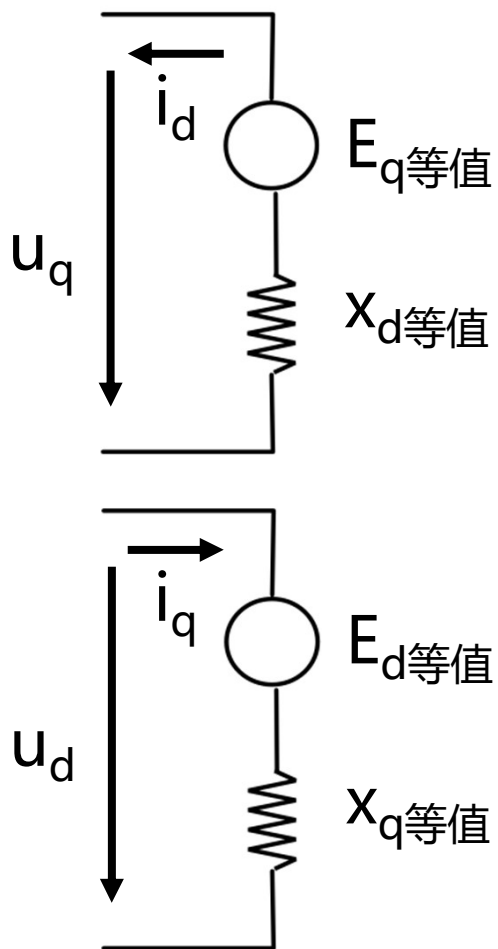

暂态电流初始值

$$\dot{I}'_d = \dot{E}'_{q|0|} / jx'_d$$

次暂态电流初始值

$$\dot{I}''_d = \dot{E}''_{q|0|} / jx''_d$$

$$\dot{I}''_q = \dot{E}''_{d|0|} / jx''_q$$

虚构次暂态电动势

$$\dot{E}''_{|0|} = \dot{U}_0 + j\dot{I}_0 x''_d$$

$$\dot{I}'' = \dot{E}''_{|0|} / jx''_d$$

(此定义与40页例1-3不一致)

空载

$$I' = E_{q|0|} / x'_d$$

$$I'' = E_{q|0|} / x''_d$$

负载


$$I' = E'_{q|0|} / x'_d$$

$$I'' = E''_{|0|} / x''_d$$

提问：负载短路电流和空载短路电流谁大？

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

■ 负载情况下

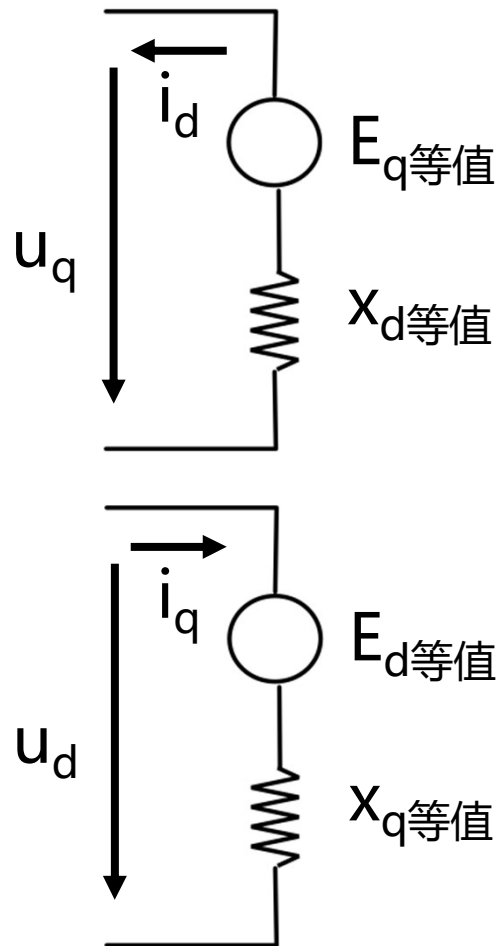

暂态电流初始值

$$I'_d = \dot{E}'_{q0} / jx'_d$$

$$E'_{q0} = u_{q0} + i_{d0}x'_d$$

$$E_{q0} = u_{q0} + i_{d0}x_d$$



$$E'_{q0} = u_{q0} + i_{d0}x'_d$$

$$= E_{q0} - i_{d0}x_d + i_{d0}x'_d$$

$$x_d > x'_d$$

$$E'_{q0} \leq E_{q0}$$

空载

$$I'_d = \frac{E_{q0}}{x'_d}$$

负载

$$I'_d = \frac{E'_{q0}}{x'_d}$$

空载短路电流大于负载短路电流

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

- 不计阻尼绕组负载短路情况下，不计自由分量的衰减

$$\psi_d = u_q$$

$$\psi_q = -u_d$$

$$\psi_{abc} = P^{-1} \psi_{dq0}$$


$$P^{-1} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 1 \\ \cos(\theta - 120^\circ) & -\sin(\theta - 120^\circ) & 1 \\ \cos(\theta + 120^\circ) & -\sin(\theta + 120^\circ) & 1 \end{bmatrix}$$

$$\psi_a = \psi_d \cos\theta - \psi_q \sin\theta$$

$$= u_q \cos\theta + u_d \sin\theta$$

$$u_q = E'_q - i_d x'_d$$

$$u_d = E_d + i_q x_q = i_q x_q$$

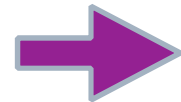

假设各绕组
磁链不衰减

$$\psi_a = (E'_{q|0|} - i_d x'_d) \cos\theta + i_q x_q \sin\theta$$

$$\psi_a = \psi_{a|0|} = u_{q|0|} \cos\theta_0 + u_{d|0|} \sin\theta_0 = (E'_{q|0|} - i_d x'_d) \cos\theta + i_q x_q \sin\theta$$

$$\psi_b = \psi_{b|0|} = u_{q|0|} \cos(\theta_0 - 120^\circ) + u_{d|0|} \sin(\theta_0 - 120^\circ)$$

$$= (E'_{q|0|} - i_d x'_d) \cos(\theta - 120^\circ) + i_q x_q \sin(\theta - 120^\circ)$$

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

- 不计阻尼绕组负载短路情况下，不计自由分量的衰减


$$i_d = \frac{E'_{q|0|}}{x'_d} - \left(\frac{u_{q|0|}}{x'_d} \cos \omega t - \frac{u_{d|0|}}{x'_d} \sin \omega t \right)$$

$$i_q = \frac{u_{q|0|}}{x_q} \sin \omega t + \frac{u_{d|0|}}{x_q} \cos \omega t$$



$$i_d = \frac{E'_{q|0|}}{x'_d} - \left(\frac{u_{|0|}}{x'_d} \cos \delta_0 \cos \omega t - \frac{u_{|0|}}{x'_d} \sin \delta_0 \sin \omega t \right)$$

$$i_q = \frac{u_{|0|}}{x_q} \cos \delta_0 \sin \omega t + \frac{u_{|0|}}{x_q} \sin \delta_0 \cos \omega t$$

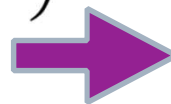

$$i_d = \frac{E'_{q|0|}}{x'_d} - \frac{u_{|0|}}{x'_d} \cos(\omega t + \delta_0)$$


$$i_q = \frac{u_{|0|}}{x_q} \sin(\omega t + \delta_0)$$

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

- 不计阻尼绕组负载短路情况下，不计自由分量的衰减

$$i_d = \frac{E'_{q|0|}}{x'_d} - \frac{u_{|0|}}{x'_d} \cos(\omega t + \delta_0)$$

$$i_q = \frac{u_{|0|}}{x_q} \sin(\omega t + \delta_0)$$



$$P = \frac{2}{3} \begin{bmatrix} \cos\theta & \cos(\theta - 120^\circ) & \cos(\theta + 120^\circ) \\ -\sin\theta & -\sin(\theta - 120^\circ) & -\sin(\theta + 120^\circ) \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$i_a = \frac{E'_{q|0|}}{x'_d} \cos(\omega t + \theta_0) - \frac{u_{|0|}}{2} \left(\frac{1}{x'_d} + \frac{1}{x_q} \right) \cos(\delta_0 - \theta_0) - \frac{u_{|0|}}{2} \left(\frac{1}{x'_d} - \frac{1}{x_q} \right) \cos(2\omega t + \delta_0 + \theta_0)$$

同步交流周期分量

直流分量

两倍频周期分量

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

- 不计阻尼绕组负载短路情况下，不计自由分量的衰减

$$i_d = \frac{E'_{q|0|}}{x'_d} - \left(\frac{u_{q|0|}}{x'_d} \cos \omega t - \frac{u_{d|0|}}{x'_d} \sin \omega t \right) \quad i_{d|0|} = \frac{E'_{q|0|} - u_{q|0|}}{x'_d}$$

➡ $\Delta i_d = \frac{u_{q|0|}}{x'_d} - \left(\frac{u_{q|0|}}{x'_d} \cos \omega t - \frac{u_{d|0|}}{x'_d} \sin \omega t \right)$ 磁链守恒 $x_{ad} \Delta i_d = x_f \Delta i_f$

➡ $\Delta i_f = \frac{x_{ad}}{x_f} \left(\frac{u_{q|0|}}{x'_d} - \frac{u_{q|0|}}{x'_d} \cos \omega t + \frac{u_{d|0|}}{x'_d} \sin \omega t \right)$

$$i_f = i_{f|0|} + \frac{x_{ad}}{x_f} \left(\frac{u_{q|0|}}{x'_d} - \frac{u_{q|0|}}{x'_d} \cos \omega t + \frac{u_{d|0|}}{x'_d} \sin \omega t \right) = \frac{E_{q|0|}}{x_{ad}} + \frac{x_{ad}}{x_f} \frac{u_{q|0|}}{x'_d} - \frac{x_{ad}}{x_f} \frac{u_{|0|}}{x'_d} \cos(\omega t + \delta_0)$$

$$\frac{x_{ad}}{x_f} = \frac{x_d - x'_d}{x_{ad}}$$

直流分量 同步交流周期分量

(P40式 (1-68) 有误)

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

$$I'_d = \frac{E'_{q|0|}}{x'_d} \quad \xrightarrow{\text{衰减时间常数 } T'_d} \quad I_{d\infty} = I_\infty = \frac{E_{q|0|}}{x_d}$$

■ 计及自由分量的衰减

$$i_d = \frac{E_{q|0|}}{x_d} + \left(\frac{E'_{q|0|}}{x'_d} - \frac{E_{q|0|}}{x_d} \right) e^{-\frac{t}{T'_d}} - \frac{u_{|0|}}{x'_d} \cos(\omega t + \delta_0) e^{-\frac{t}{T_a}}$$


$$i_q = \frac{u_{|0|}}{x_q} \sin(\omega t + \delta_0) e^{-\frac{t}{T_a}}$$

$$i_d = \frac{E'_{q|0|}}{x'_d} - \frac{u_{|0|}}{x'_d} \cos(\omega t + \delta_0)$$

$$i_q = \frac{u_{|0|}}{x_q} \sin(\omega t + \delta_0)$$

$$i_{d|0|} = \frac{E'_{q|0|} - u_{q|0|}}{x'_d}$$

$$i_{d|0|} = \frac{E_{q|0|} - u_{q|0|}}{x_d}$$

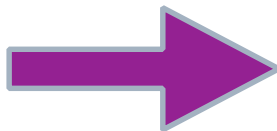

$$i_d = \frac{E_{q|0|}}{x_d} + u_{|0|} \left(\frac{1}{x'_d} - \frac{1}{x_d} \right) \cos \delta_0 e^{-\frac{t}{T'_d}} - \frac{u_{|0|}}{x'_d} \cos(\omega t + \delta_0) e^{-\frac{t}{T_a}}$$

$$i_q = \frac{u_{|0|}}{x_q} \sin(\omega t + \delta_0) e^{-\frac{t}{T_a}}$$

(P45公式有误)

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

■ 计及自由分量的衰减

$$i_d = \frac{E_{q|0|}}{x_d} + u_{|0|} \left(\frac{1}{x'_d} - \frac{1}{x_d} \right) \cos \delta_0 e^{-\frac{t}{T'_d}} - \frac{u_{|0|}}{x'_d} \cos(\omega t + \delta_0) e^{-\frac{t}{T_a}}$$

$$i_q = \frac{u_{|0|}}{x_q} \sin(\omega t + \delta_0) e^{-\frac{t}{T_a}}$$

■ a相电流表达式

$$i_a = \left(\frac{E_{q|0|}}{x_d} + u_{|0|} \left(\frac{1}{x'_d} - \frac{1}{x_d} \right) \cos \delta_0 e^{-\frac{t}{T'_d}} \right) \cos(\omega t + \theta_0) - \frac{u_{|0|}}{2} \left(\frac{1}{x'_d} + \frac{1}{x_q} \right) \cos(\delta_0 - \theta_0) e^{-\frac{t}{T_a}} - \frac{u_{|0|}}{2} \left(\frac{1}{x'_d} - \frac{1}{x_q} \right) \cos(2\omega t + \delta_0 + \theta_0) e^{-\frac{t}{T_a}}$$

(P43式 (1-70) 有误)

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

- 计及阻尼绕组负载短路情况下，不计自由分量的衰减

$$\psi_d = u_q$$

$$\psi_q = -u_d$$

$$u_q = E_q'' - i_d x_d''$$


$$u_d = E_d'' + i_q x_q''$$

$$\psi_{abc} = P^{-1} \psi_{dq0}$$



$$\psi_a = \psi_d \cos \theta - \psi_q \sin \theta$$

$$= u_q \cos \theta + u_d \sin \theta$$

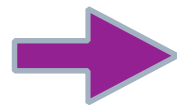

$$\psi_a = (E_{q|0|}'' - i_d x_d'') \cos \theta + (E_{d|0|}'' + i_q x_q'') \sin \theta$$

假设各绕组
磁链不衰减

$$\psi_a = \psi_{a|0|} = u_{q|0|} \cos \theta_0 + u_{d|0|} \sin \theta_0 = (E_{q|0|}'' - i_d x_d'') \cos \theta + (E_{d|0|}'' + i_q x_q'') \sin \theta$$

$$\psi_b = \psi_{b|0|} = u_{q|0|} \cos(\theta_0 - 120^\circ) + u_{d|0|} \sin(\theta_0 - 120^\circ)$$

$$= (E_{q|0|}'' - i_d x_d'') \cos(\theta - 120^\circ) + (E_{d|0|}'' + i_q x_q'') \sin(\theta - 120^\circ)$$

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

- 计及阻尼绕组负载短路情况下，不计自由分量的衰减

$$i_d = \frac{E''_{q|0|}}{x''_d} - \left(\frac{u_{q|0|}}{x''_d} \cos \omega t - \frac{u_{d|0|}}{x''_d} \sin \omega t \right)$$

$$i_q = -\frac{E''_{d|0|}}{x''_q} + \frac{u_{q|0|}}{x''_q} \sin \omega t + \frac{u_{d|0|}}{x''_q} \cos \omega t$$



$$i_d = \frac{E''_{q|0|}}{x''_d} - \left(\frac{u_{|0|}}{x''_d} \cos \delta_0 \cos \omega t - \frac{u_{|0|}}{x''_d} \sin \delta_0 \sin \omega t \right)$$

$$i_q = -\frac{E''_{d|0|}}{x''_q} + \frac{u_{|0|}}{x''_q} \cos \delta_0 \sin \omega t + \frac{u_{|0|}}{x''_q} \sin \delta_0 \cos \omega t$$



$$i_d = \frac{E''_{q|0|}}{x''_d} - \frac{u_{|0|}}{x''_d} \cos(\omega t + \delta_0)$$

$$i_q = -\frac{E''_{d|0|}}{x''_q} + \frac{u_{|0|}}{x''_q} \sin(\omega t + \delta_0)$$

(P44式 (1-72) 有误)

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

- 计及阻尼绕组负载短路情况下，不计自由分量的衰减

$$i_d = \frac{E''_{q|0|}}{x''_d} - \frac{u_{|0|}}{x''_d} \cos(\omega t + \delta_0)$$

$$i_q = -\frac{E''_{d|0|}}{x''_q} + \frac{u_{|0|}}{x''_q} \sin(\omega t + \delta_0)$$



$$i_a = \frac{E''_{q|0|}}{x''_d} \cos(\omega t + \theta_0) - \frac{E''_{d|0|}}{x''_q} \sin(\omega t + \theta_0) \quad \text{同步交流周期分量}$$

$$- \frac{u_{|0|}}{2} \left(\frac{1}{x''_d} + \frac{1}{x''_q} \right) \cos(\delta_0 - \theta_0) - \frac{u_{|0|}}{2} \left(\frac{1}{x''_d} - \frac{1}{x''_q} \right) \cos(2\omega t + \delta_0 + \theta_0)$$

直流分量

两倍频周期分量

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

$$\begin{array}{ccc}
 I_d'' = \frac{E_{q|0|}''}{x_d''} & \xrightarrow{\text{衰减时间常数 } T''_d} & I_d' = \frac{E_{q|0|}' }{x_d'} \\
 & & \xrightarrow{\text{衰减时间常数 } T'_d} & I_{d\infty} = I_{\infty} = \frac{E_{q|0|}}{x_d} \\
 \\
 I_q'' = -\frac{E_{d|0|}''}{x_q''} & \xrightarrow{\text{衰减时间常数 } T''_q} & I_q = -\frac{E_{d|0|}}{x_q} = 0
 \end{array}$$

■ 等效定子电流的完整表达式

$$i_d = \frac{E_{q|0|}}{X_d} + u_{|0|} \left(\frac{1}{X_d''} - \frac{1}{X_d'} \right) \cos \delta_0 e^{-t/T_d''} + u_{|0|} \left(\frac{1}{X_d'} - \frac{1}{X_d} \right) \cos \delta_0 e^{-t/T_d'} - \frac{u_{|0|}}{X_d''} \cos(\omega t + \delta_0) e^{-t/T_a}$$

$$i_q = -u_{|0|} \left(\frac{1}{X_q''} - \frac{1}{X_q} \right) \sin \delta_0 e^{-t/T_q''} + \frac{u_{|0|}}{X_q''} \sin(\omega t + \delta_0) e^{-t/T_a}$$

派克变换的应用实例之三——发电机短路电流计算

■ 等效定子电流的完整表达式

$$i_d = \frac{E_{q|0|}}{X_d} + u_{|0|} \left(\frac{1}{X_d''} - \frac{1}{X_d'} \right) \cos \delta_0 e^{-t/T_d''} + u_{|0|} \left(\frac{1}{X_d'} - \frac{1}{X_d} \right) \cos \delta_0 e^{-t/T_d'} - \frac{u_{|0|}}{X_d''} \cos(\omega t + \delta_0) e^{-t/T_a}$$

$$i_q = -u_{|0|} \left(\frac{1}{X_q''} - \frac{1}{X_q} \right) \sin \delta_0 e^{-t/T_q''} + \frac{u_{|0|}}{X_q''} \sin(\omega t + \delta_0) e^{-t/T_a}$$

■ 派克反变换 机端负载时，对应的a相短路全电流表达式

$$i_a = \left(u_{|0|} \left(\frac{1}{x_d''} - \frac{1}{x_d'} \right) \cos \delta_0 e^{-\frac{t}{T_d''}} + u_{|0|} \left(\frac{1}{x_d'} - \frac{1}{x_d} \right) \cos \delta_0 e^{-\frac{t}{T_d'}} + \frac{E_{q|0|}}{x_d} \right) \cos(\omega t + \theta_0)$$

$$+ u_{|0|} \left(\frac{1}{x_q''} - \frac{1}{x_q} \right) \sin \delta_0 e^{-\frac{t}{T_q''}} \sin(\omega t + \theta_0)$$

$$- \frac{u_{|0|}}{2} \left(\frac{1}{x_d''} + \frac{1}{x_q''} \right) \cos(\delta_0 - \theta_0) e^{-\frac{t}{T_a}} - \frac{u_{|0|}}{2} \left(\frac{1}{x_d''} - \frac{1}{x_q''} \right) \cos(2\omega t + \delta_0 + \theta_0) e^{-\frac{t}{T_a}}$$

第三次作业 (短路电流)

- P64
 - 1-1, 1-2, 1-3

派克变换的应用实例之四

——发电机各电抗、电动势大小的比较

派克变换的应用实例之四——电抗、电势大小关系

■ 电压方程

$$u_d = -r_a i_d + \dot{\psi}_d - \omega \psi_q$$

$$u_q = -r_a i_q + \dot{\psi}_q + \omega \psi_d$$


假设：

- 1、电磁暂态过程中，转速维持同步速；
- 2、忽略定子回路的电磁暂态过程；
- 3、忽略定子电阻。


$$U_d = -\psi_q \quad U_q = \psi_d$$

将磁链和电流的关系带入电压与磁链的关系即可得到发电机在稳态、暂态和次暂态情况下的戴维南等值电路及其参数。

■ d轴磁链和电流的关系

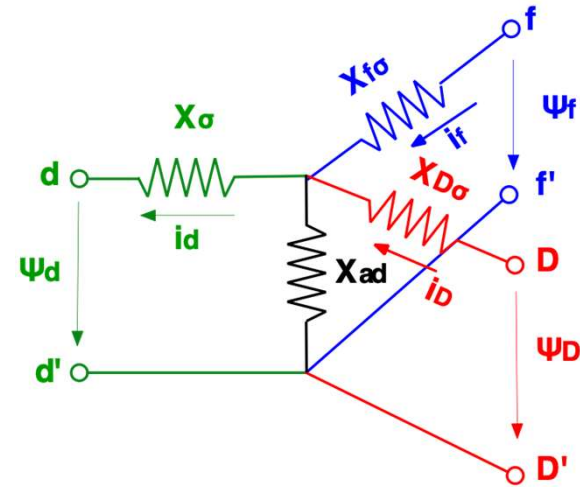


■ q轴磁链和电流的关系

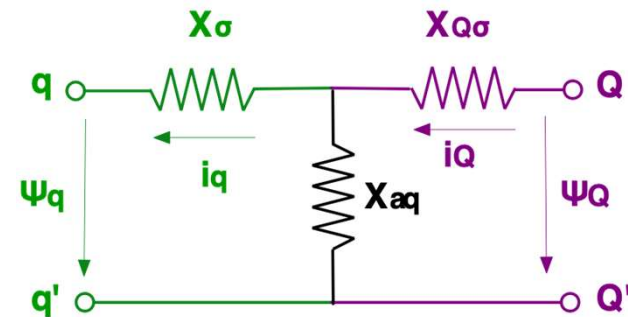

派克变换的应用实例之四——电抗、电势大小关系

■ 发电机等值电路

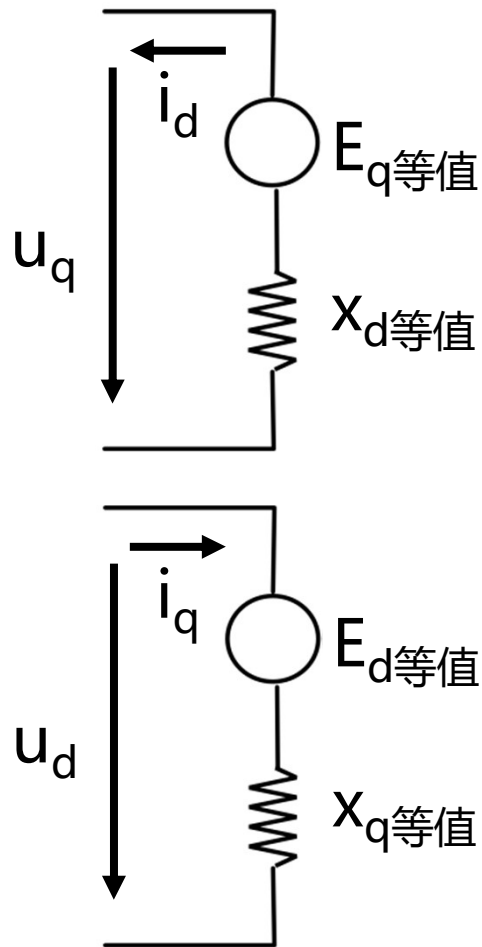

$$E_q = x_{ad} i_f$$

$$E_d = 0$$

稳态

$$x_d = x_\sigma + x_{ad}$$

$$X_q = X_\sigma + X_{aq}$$

$$E'_q = \frac{x_{ad}}{x_f} \psi_f$$

$$E_d = 0$$

暂态

$$x'_d = x_\sigma + x_{ad} // x_{f\sigma} \quad X'_{ad}$$

$$X_q = X_\sigma + X_{aq}$$

$$E''_q = \frac{x_{ad} // x_{D\sigma}}{x_{f\sigma} + x_{ad} // x_{D\sigma}} \psi_f$$

次暂态

$$+ \frac{x_{ad} // x_{f\sigma}}{x_{D\sigma} + x_{ad} // x_{f\sigma}} \psi_D \quad X''_{ad}$$

$$E''_d = \frac{x_{aq}}{x_Q} \psi_Q$$

$$x''_d = x_\sigma + x_{ad} // x_{f\sigma} // x_{D\sigma}$$

$$x''_q = x_\sigma + x_{aq} // x_{Q\sigma}$$



派克变换的应用实例之四——电抗、电势大小关系

- 同步电抗、暂态电抗、次暂态电抗 $x_d'' < x_d' < x_d$
- 电枢反应电抗 $x_{ad}'' < x_{ad}' < x_{ad}$

电抗类型	水轮发电机	汽轮发电机
X_d	0.7-1.4	1.2-2.2
X_d'	0.2-0.35	0.15-0.24
X_d''	0.14-0.26	0.1-0.15
X_q	0.45-0.7	1.2-2.2
X_q''	0.15-0.35	0.1-0.15

派克变换的应用实例之四——电抗、电势大小关系

■ 发电机等值电路

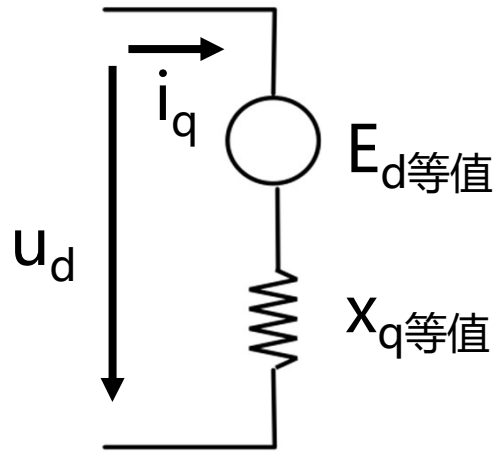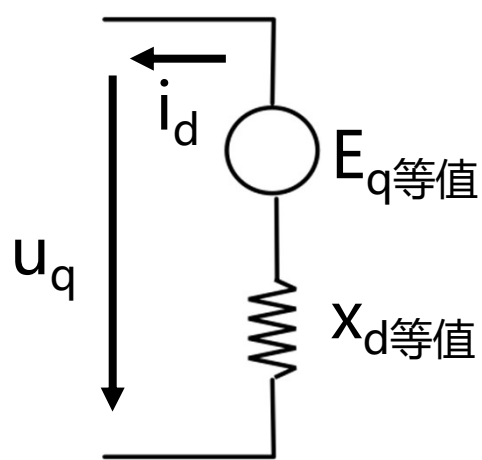

$$u_q = E_q^{eq} - i_d x_d^{eq}$$

$$u_d = E_d^{eq} + i_q x_q^{eq}$$

稳态

$$u_q = E_q - i_d x_d$$

$$u_d = E_d + i_q x_q = i_q x_q$$

暂态

$$u_q = E'_q - i_d x'_d$$

$$u_d = E_d + i_q x_q = i_q x_q$$

次暂态

$$u_q = E''_q - i_d x''_d$$


$$u_d = E''_d + i_q x''_q$$

空载情况下：各等值电势有什么关系？

发电机空载情况下，空载电动势、暂态电动势、次暂态电动势的关系：

- A 空载电动势最大
- B 暂态电动势最大
- C 次暂态电动势最大
- D 一样大
- E 不确定

派克变换的应用实例之四——电抗、电势大小关系

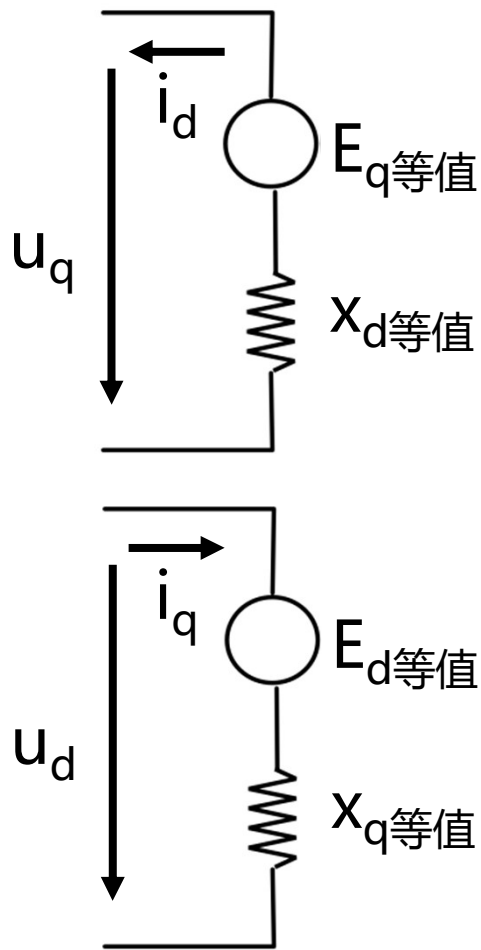

稳态
$$\begin{aligned} u_q &= E_q - i_d x_d \\ u_d &= E_d + i_q x_q = i_q x_q \end{aligned} \rightarrow \begin{aligned} E_q &= u_q + i_d x_d \\ E_d &= 0 \end{aligned}$$

暂态
$$\begin{aligned} u_q &= E'_q - i_d x'_d \\ u_d &= E_d + i_q x_q = i_q x_q \end{aligned} \rightarrow \begin{aligned} E'_q &= u_q + i_d x'_d \\ E_d &= 0 \end{aligned}$$

次暂态
$$\begin{aligned} u_q &= E''_q - i_d x''_d \\ u_d &= E''_d + i_q x''_q \end{aligned} \rightarrow \begin{aligned} E''_q &= u_q + i_d x''_d \\ E''_d &= u_d - i_q x''_q \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_q &\geq E'_q \geq E''_q \\ E''_d &= i_q (x_q - x''_q) \end{aligned}$$

派克变换的应用实例之四——电抗、电势大小关系

■ 相量图

$$\begin{aligned} \dot{U}_d = u_d & \quad \dot{I}_d = i_d & \dot{E}_q = jE_q & \\ \dot{U}_q = ju_q & \quad \dot{I}_q = ji_q & \dot{E}'_q = jE'_q & \\ & & \dot{E}''_q = jE''_q & \quad \dot{E}''_d = E''_d \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E_q = u_q + i_d x_d & \quad \dot{E}_q = \dot{U}_q + j\dot{I}_d x_d \\ 0 = u_d - i_q x_q & \quad \dot{E}_q = \dot{U} + j\dot{I}x_q + j\dot{I}_d (x_d - x_q) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E'_q = u_q + i_d x'_d & \quad \dot{E}'_q = \dot{U}_q + j\dot{I}_d x'_d \\ 0 = u_d - i_q x_q & \quad \dot{E}'_q = \dot{U} + j\dot{I}x_q - j\dot{I}_d (x_q - x'_d) \end{aligned}$$

简化 $\dot{E}' = \dot{U} + j\dot{I}x'_d$

$$\begin{aligned} E''_q = u_q + i_d x''_d & \quad \dot{E}''_q = \dot{U}_q + j\dot{I}_d x''_d \\ E''_d = u_d - i_q x''_q & \quad \dot{E}''_d = \dot{U}_d + j\dot{I}_q x''_q \end{aligned}$$

简化 $\dot{E}'' = \dot{U} + j\dot{I}x''_d$

派克变换的应用实例之四——电抗、电势大小关系

■ 相量图

$$\dot{E}_q = \dot{U}_q + j\dot{I}_d x_d$$

$$\dot{E}_q = \dot{U} + j\dot{I}x_q + j\dot{I}_d(x_d - x_q)$$

$$\dot{E}'_q = \dot{U}_q + j\dot{I}_d x'_d$$

$$\dot{E}'_q = \dot{U} + j\dot{I}x_q - j\dot{I}_d(x_q - x'_d)$$


$$\dot{E}''_q = \dot{U}_q + j\dot{I}_d x''_d$$

$$\dot{E}''_d = \dot{U}_d + j\dot{I}_q x''_q$$

简化

$$\dot{E}' = \dot{U} + j\dot{I}x'_d$$

$$\dot{E}'' = \dot{U} + j\dot{I}x''_d$$

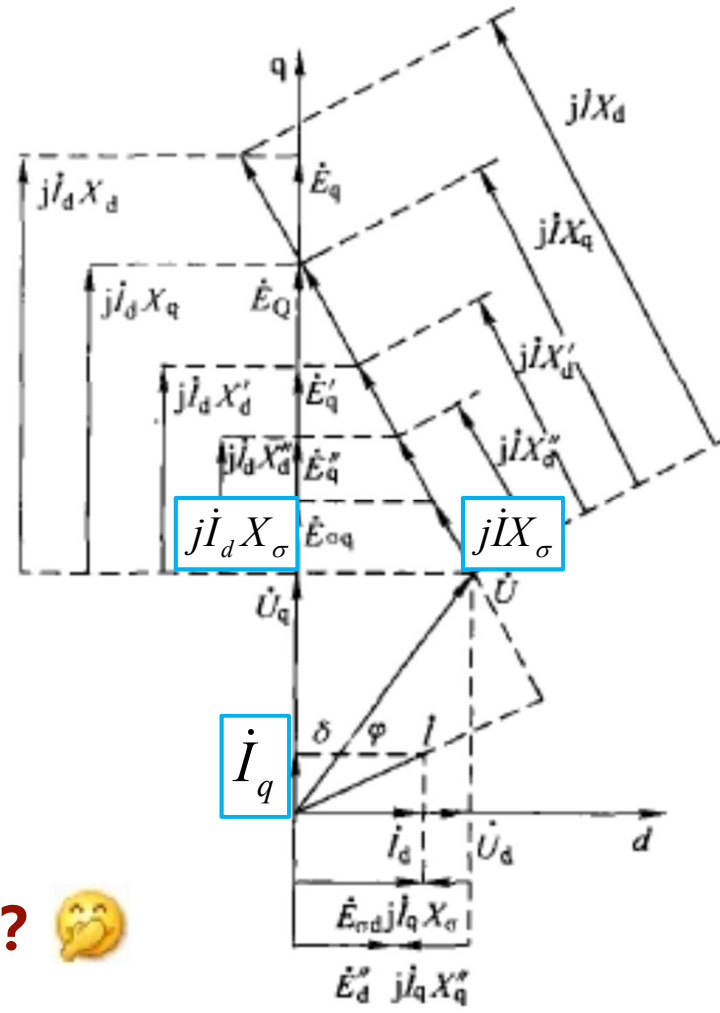

电流的关系呢? 🤔

(P39 图1-30有一些笔误的小错误)

发电机发生机端三相短路时：

A 空载短路电流大

B 负载短路电流大

C 一样大

D 不确定


E 不知道

派克变换的应用实例之五


——有关的时间常数计算

派克变换的应用实例之五——有关的时间常数计算

■ d轴

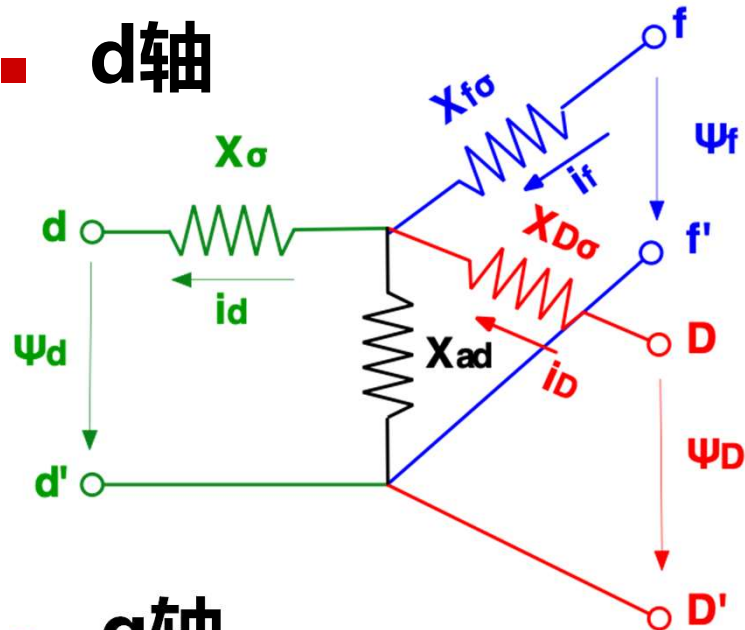

■ q轴

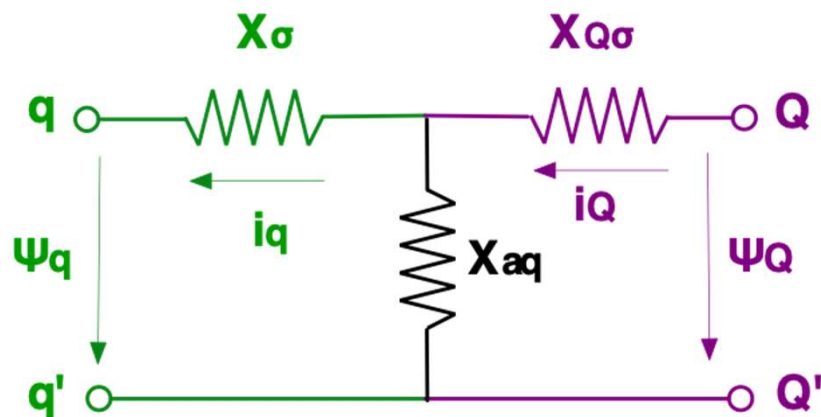

■ 定子绕组开路，各时间常数

- 阻尼绕组开路时，励磁绕组本身的时间常数

$$T_f = \frac{x_f}{R_f}$$

- 励磁绕组开路时，D阻尼绕组本身的时间常数


$$T_D = \frac{x_D}{R_D}$$

- 励磁绕组开路时，Q阻尼绕组本身的时间常数

$$T_Q = \frac{x_Q}{R_Q}$$

派克变换的应用实例之五——有关的时间常数计算

■ d轴

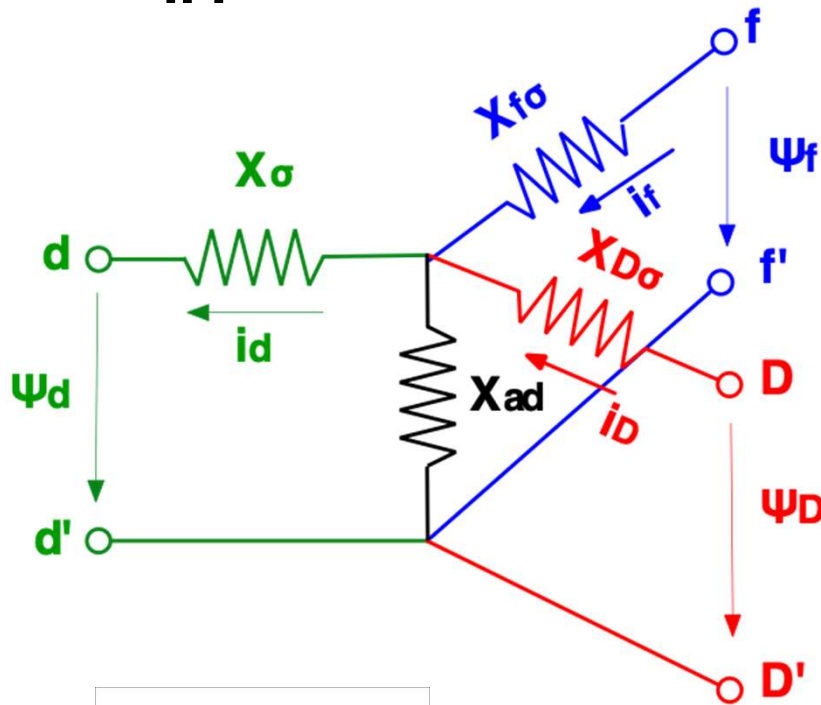

- 定子绕组短路、阻尼绕组开路时，励磁绕组的时间常数

$$T'_d = \left(x_{f\sigma} + \frac{x_{ad}x_{\sigma}}{x_{ad} + x_{\sigma}} \right) / R_f$$

- 定子绕组短路、励磁绕组短路 ($R_f=0$) 时，D阻尼绕组的时间常数

$$T''_d = \left(x_{D\sigma} + \frac{x_{ad}x_{\sigma}x_{f\sigma}}{x_{ad}x_{\sigma} + x_{ad}x_{f\sigma} + x_{\sigma}x_{f\sigma}} \right) / R_D$$

派克变换的应用实例之五——有关的时间常数计算

- 定子绕组短路、阻尼绕组开路时，励磁绕组的时间常数

$$T'_d \approx T_f \frac{x'_d}{x_d}$$



$$T'_d = \left(x_{f\sigma} + \frac{x_{ad}x_{\sigma}}{x_{ad} + x_{\sigma}} \right) / R_f$$

- 定子绕组开路、励磁绕组短路 ($R_f=0$) 时，D阻尼绕组的时间常数

$$T''_d \approx T''_{d|0} \frac{x''_d}{x'_d}$$



$$T''_d = \left(x_{D\sigma} + \frac{x_{ad}x_{\sigma}x_{f\sigma}}{x_{ad}x_{\sigma} + x_{ad}x_{f\sigma} + x_{\sigma}x_{f\sigma}} \right) / R_D$$

$$T''_{d0} = \frac{1}{R_D} \left(x_D - \frac{x_{ad}^2}{x_f} \right)$$

派克变换的应用实例之五——有关的时间常数计算




$$T'_d \approx T_f \frac{x'_d}{x_d}$$

$$T'_d = \left(x_{f\sigma} + \frac{x_{ad}x_{\sigma}}{x_{ad} + x_{\sigma}} \right) / R_f$$

$$\begin{aligned} T'_d &= T_f \frac{x'_d}{x_d} = \frac{x_f x'_d}{R_f x_d} = \frac{(x_{f\sigma} + x_{ad}) \left(x_{\sigma} + \frac{x_{ad}x_{f\sigma}}{x_{f\sigma} + x_{ad}} \right)}{R_f x_d} = \frac{1}{R_f} \frac{(x_{f\sigma} + x_{ad})x_{\sigma} + x_{ad}x_{f\sigma}}{x_d} \\ &= \frac{1}{R_f} \frac{x_{f\sigma}x_{\sigma} + x_{ad}x_{\sigma} + x_{ad}x_{f\sigma}}{x_d} = \frac{1}{R_f} \frac{x_{f\sigma}(x_{\sigma} + x_{ad}) + x_{ad}x_{\sigma}}{x_d} = \frac{1}{R_f} \left(x_{f\sigma} + \frac{x_{ad}x_{\sigma}}{x_d} \right) \end{aligned}$$

派克变换的应用实例之五——有关的时间常数计算

$$T_d'' \approx T_{d|0}'' \frac{x_d''}{x_d'}$$

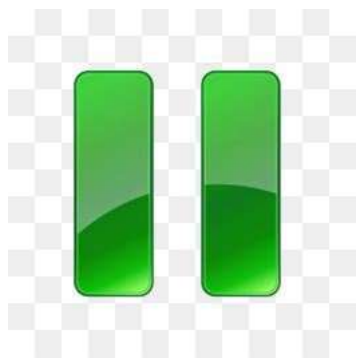


$$T_d'' = \left(x_{D\sigma} + \frac{x_{ad}x_{\sigma}x_{f\sigma}}{x_{ad}x_{\sigma} + x_{ad}x_{f\sigma} + x_{\sigma}x_{f\sigma}} \right) / R_D$$

$$\begin{aligned}
T_d'' &= T_{d|0}'' \frac{x_d''}{x_d'} = \frac{1}{R_D} \left(x_D - \frac{x_{ad}^2}{x_f} \right) \frac{x_d''}{x_d'} \\
&= \frac{1}{R_D} \left(x_{D\sigma} + x_{ad} - \frac{x_{ad}^2}{x_f} \right) \left(x_\sigma + \frac{x_{ad}x_{f\sigma}x_{D\sigma}}{x_{ad}x_{f\sigma} + x_{ad}x_{D\sigma} + x_{f\sigma}x_{D\sigma}} \right) \\
&= \frac{1}{R_D} \left(x_{D\sigma} + x_{ad} - \frac{x_{ad}^2}{x_f} \right) \left(x_\sigma + \frac{x_{ad}x_{f\sigma}}{x_{f\sigma} + x_{ad}} \right) \\
&= \frac{1}{R_f} \left(\frac{x_f(x_{D\sigma} + x_{ad}) - x_{ad}^2}{x_f} \right) \frac{\left(x_\sigma + \frac{x_{ad}x_{f\sigma}x_{D\sigma}}{x_{ad}x_{f\sigma} + x_{ad}x_{D\sigma} + x_{f\sigma}x_{D\sigma}} \right)}{\left(x_\sigma + \frac{x_{ad}x_{f\sigma}}{x_f} \right)} \\
&= \frac{1}{R_f} \left(\frac{(x_{f\sigma} + x_{ad})(x_{D\sigma} + x_{ad}) - x_{ad}^2}{x_f} \right) \frac{\left(x_\sigma + \frac{x_{ad}x_{f\sigma}x_{D\sigma}}{x_{ad}x_{f\sigma} + x_{ad}x_{D\sigma} + x_{f\sigma}x_{D\sigma}} \right)}{\left(\frac{x_\sigma x_f + x_{ad}x_{f\sigma}}{x_f} \right)} \\
&= \frac{1}{R_f} \left(\frac{x_{f\sigma}x_{D\sigma} + x_{ad}x_{D\sigma} + x_{f\sigma}x_{ad}}{x_\sigma x_f + x_{ad}x_{f\sigma}} \right) \frac{\left(x_\sigma x_{ad}x_{f\sigma} + x_\sigma x_{ad}x_{D\sigma} + x_\sigma x_{f\sigma}x_{D\sigma} + x_{ad}x_{f\sigma}x_{D\sigma} \right)}{x_{ad}x_{f\sigma} + x_{ad}x_{D\sigma} + x_{f\sigma}x_{D\sigma}} \\
&= \frac{1}{R_f} \left(\frac{x_\sigma x_{ad}x_{f\sigma} + x_\sigma x_{ad}x_{D\sigma} + x_\sigma x_{f\sigma}x_{D\sigma} + x_{ad}x_{f\sigma}x_{D\sigma}}{x_\sigma(x_{f\sigma} + x_{ad}) + x_{ad}x_{f\sigma}} \right) \\
&= \frac{1}{R_f} \left(\frac{x_\sigma x_{ad}x_{f\sigma} + x_\sigma x_{ad}x_{D\sigma} + x_\sigma x_{f\sigma}x_{D\sigma} + x_{ad}x_{f\sigma}x_{D\sigma}}{x_\sigma x_{f\sigma} + x_\sigma x_{ad} + x_{ad}x_{f\sigma}} \right) \\
&= \frac{1}{R_f} \left(x_{D\sigma} + \frac{x_\sigma x_{ad}x_{f\sigma}}{x_\sigma x_{f\sigma} + x_\sigma x_{ad} + x_{ad}x_{f\sigma}} \right)
\end{aligned}$$


派克变换的应用实例之五——有关的时间常数计算

■ q轴

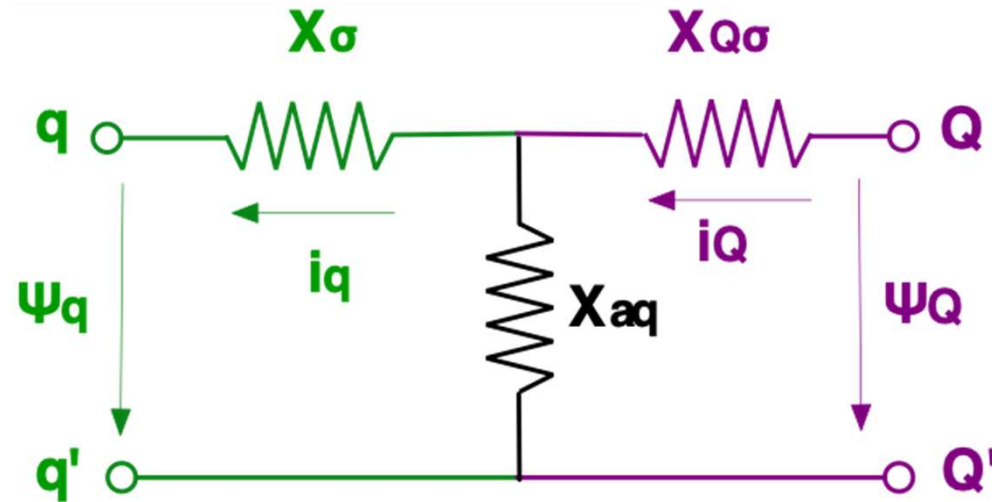

■ 定子绕组短路、励磁绕组短路时，Q阻尼绕组的时间常数
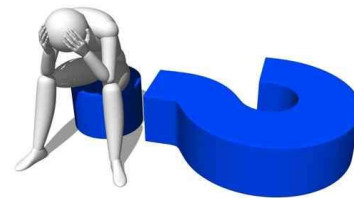
$$T_q'' = \left(x_{Q\sigma} + \frac{x_{aq}x_{\sigma}}{x_{aq} + x_{\sigma}} \right) / R_Q$$



$$T_q'' \approx T_Q \frac{x_q''}{x_q}$$

$$T_Q = \frac{x_Q}{R_Q}$$

派克变换的应用实例之五——有关的时间常数计算


$$T_q'' = \left(x_{Q\sigma} + \frac{x_{aq}x_{\sigma}}{x_{aq} + x_{\sigma}} \right) / R_Q \quad = \quad T_Q'' \approx T_Q \frac{x_q''}{x_q}$$

$$\begin{aligned} T_q'' &= \frac{1}{R_Q} \left(x_{Q\sigma} + \frac{x_{\sigma}x_{aq}}{x_{\sigma} + x_{aq}} \right) = \frac{1}{R_Q} \left(\frac{x_{Q\sigma}(x_{\sigma} + x_{aq}) + x_{\sigma}x_{aq}}{x_{\sigma} + x_{aq}} \right) \\ &= \frac{1}{R_Q} \left(\frac{x_{Q\sigma}x_{\sigma} + x_{Q\sigma}x_{aq} + x_{\sigma}x_{aq}}{x_q} \right) = \frac{1}{R_Q} \left(\frac{x_{\sigma}(x_{Q\sigma} + x_{aq}) + x_{Q\sigma}x_{aq}}{x_q} \right) \\ &= \frac{1}{R_Q} \left(\frac{x_{\sigma}x_Q + x_{Q\sigma}x_{aq}}{x_q} \right) = \frac{x_Q}{R_Q} \frac{\left(x_{\sigma} + \frac{x_{Q\sigma}x_{aq}}{x_{Q\sigma} + x_{aq}} \right)}{x_q} = T_Q \frac{\left(x_{\sigma} + \frac{x_{Q\sigma}x_{aq}}{x_{Q\sigma} + x_{aq}} \right)}{x_q} \\ &= T_Q \frac{x_q''}{x_q} \end{aligned}$$

派克变换的应用实例之五——有关的时间常数计算


- 暂态衰减时间常数
- Td '由f-f' 等值参数确定
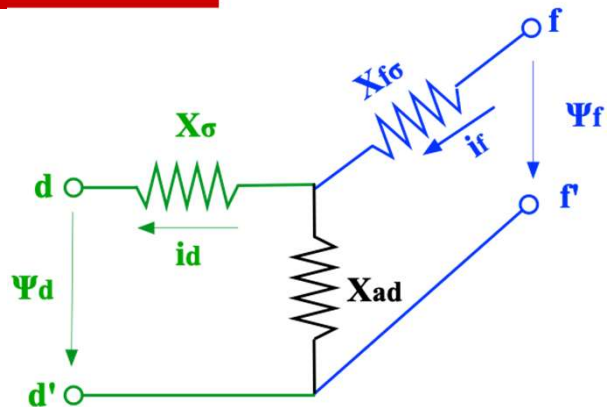
$$T'_d = \left(x_{f\sigma} + \frac{x_{ad}x_{\sigma}}{x_{ad} + x_{\sigma}} \right) / R_f$$




- 次暂态衰减时间常数
- Td'' 由D-D' 等值参数确定
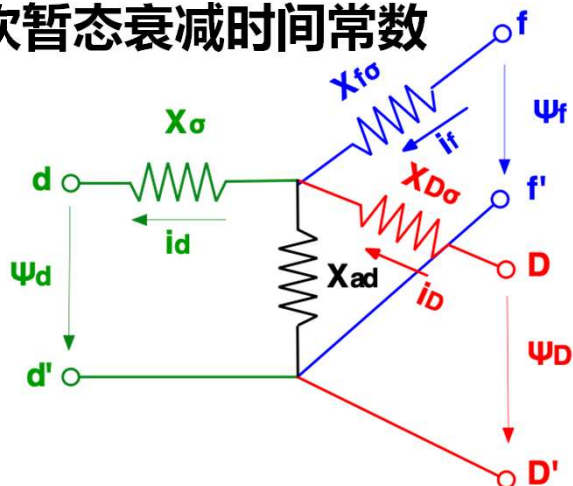
$$T''_d = \left(x_{D\sigma} + \frac{x_{ad}x_{\sigma}x_{f\sigma}}{x_{ad}x_{\sigma} + x_{ad}x_{f\sigma} + x_{\sigma}x_{f\sigma}} \right) / R_D$$





- Tq'' 由Q-Q' 等值参数确定
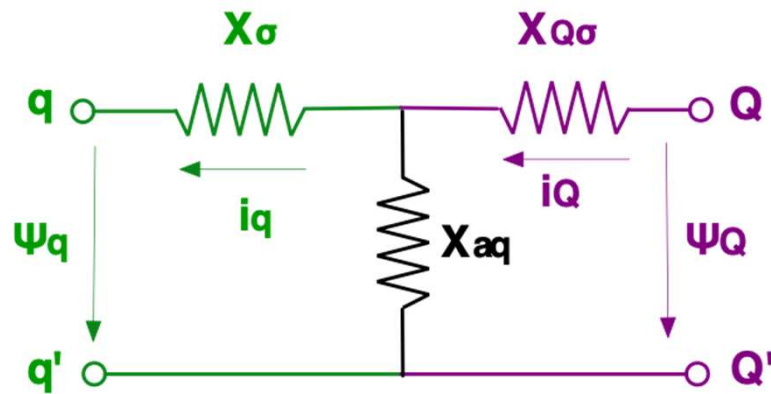
$$T''_q = \left(x_{Q\sigma} + \frac{x_{aq}x_{\sigma}}{x_{aq} + x_{\sigma}} \right) / R_Q$$



派克变换的应用实例之五——有关的时间常数计算

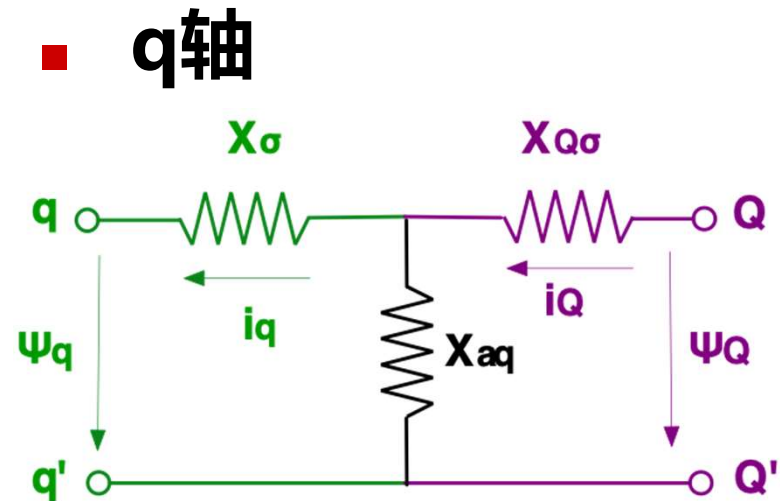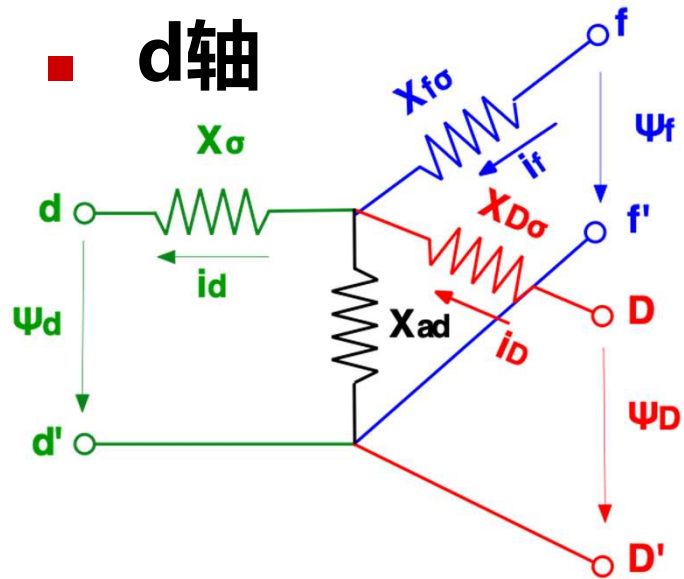

- 励磁绕组短路、定子绕组的时间常数：

- 无阻尼绕组时

$$T_a = \frac{2x'_d x_q}{R(x'_d + x_q)}$$

- 阻尼绕组短路 ($R_D, R_Q = 0$) 时

$$T_a = \frac{2x''_d x''_q}{R(x''_d + x''_q)}$$

自动调节励磁装置对短路电流的影响

- 当同步发电机端电压波动时，自动调节励磁装置将自动的调节励磁电压，以改变励磁电流，由此改变发电机的空载电动势，以便维持发电机端电压在允许范围内。

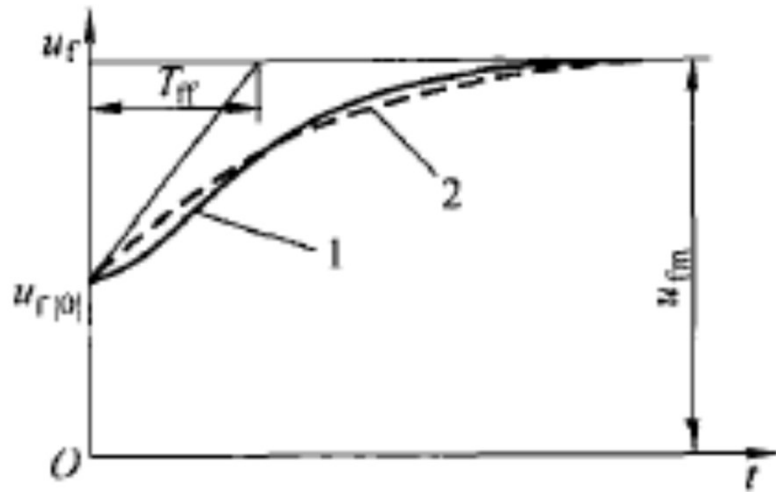


图 1-37 u_f 的变化曲线

- 当同步发电机端附近突然短路，强行励磁会对短路电流产生明显影响，其他控制由于限幅环节的作用，对短路电流影响不大。
- 由于励磁机励磁绕组具有电感，它的电流不可能突然增大，以致与之对应的励磁机电压也不可能突然升高。
- 开始上升较慢，后来上升较快。

自动调节励磁装置对短路电流的影响

- 如果在励磁电压升高过程中发电机端电压恢复到额定电压，强行励磁装置中的低压继电器就会返回，励磁电压也就不会再继续升高。

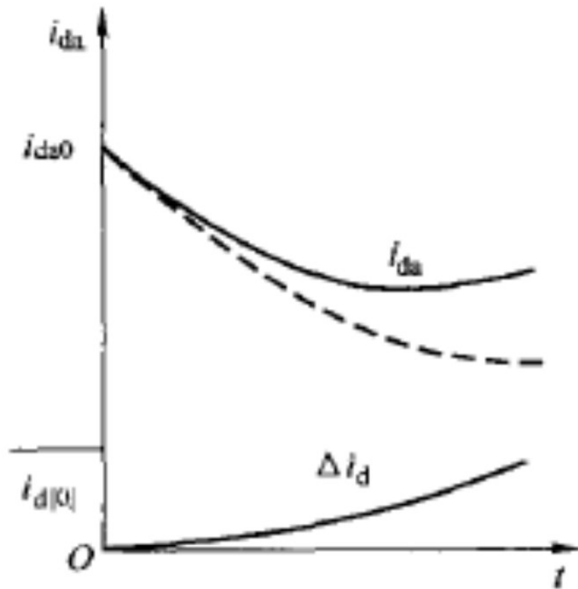


图 1-40 强行励磁对 i_{da} 变化的影响

- 对应的a相电流中的附加分量为

$$\begin{aligned}\Delta i_a &= \frac{\Delta E_{qm}}{X_d} \left(1 - \frac{T'_d e^{-\frac{t}{T'_d}} - T_{ff} e^{-\frac{t}{T_{ff}}}}{T'_d - T_{ff}} \right) \cos(\omega t + \theta_0) \\ &= \frac{\Delta E_{qm}}{X_d} F(t) \cos(\omega t + \theta_0)\end{aligned}$$

同学们，恭喜你，本课程最难的部分你已经学完了。
接下来，我们在进入机电暂态的内容之前，需要一次
期中考试，往年都是纸质版闭卷考试，今年情况特
殊，现征集意见或建议：

- 1、对本部分内容的意见或者建议。
- 2、对期中考试形式的意见或建议。
- 3、其他与本课程有关的意见或建议。

[Answer](#)